 


算術論理演算ユニットの設計

(教科書4.5節)

組合せ論理回路(復習)


組合せ論理回路: 出力値が入力値のみの関数となっている論理回路. 論理関数 $f: \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ を実現. (フィードバック・ループや記憶回路を含まない)




$$y_i = f_i(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m) \quad (\text{for } 1 \leq i \leq n)$$

基本的な組合せ論理回路: インバータ, ANDゲート, ORゲート, XORゲートなど.


組合せ論理回路(復習)

 


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>y</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>y</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 

順序回路(復習)

 順序回路: 出力値が, 入力値と回路の状態値の関数となっている論理回路. また, 次状態値も入力値と回路の現状態値の関数となっている. 順序機械 $M=(I, O, S, \delta, \lambda)$ を実現.




I: 入力集合
O: 出力集合
S: 状態集合
 δ : 状態遷移関数
 λ : 出力関数

$$y_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_m, s_1, s_2, \dots, s_p) \quad (\text{for } 1 \leq i \leq n)$$



$$s_j = g_j(x_1, x_2, \dots, x_m, s_1, s_2, \dots, s_p) \quad (\text{for } 1 \leq j \leq p)$$

同期式順序回路(復習)

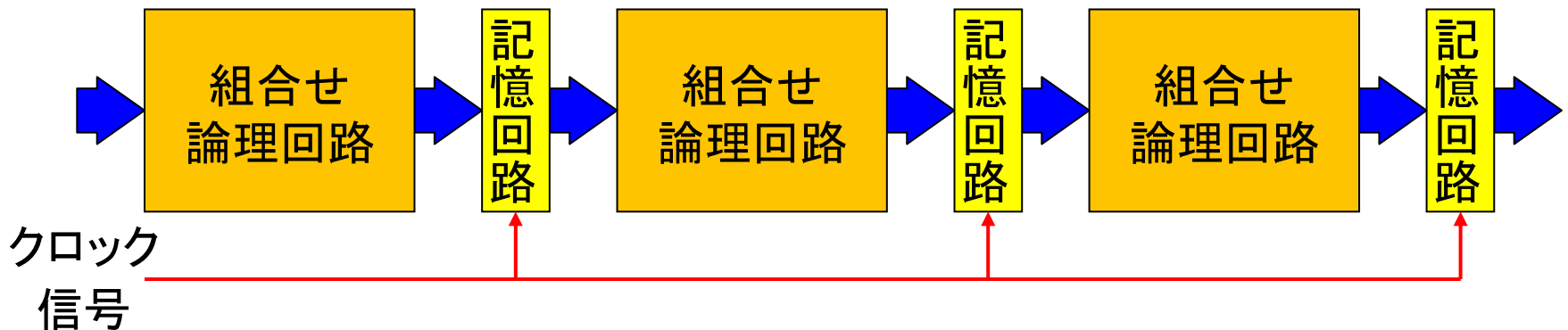
同期回路: クロックに同期して動作する順序論理回路. クロックの立ち上がり時の入力と状態で, 次回クロックが立ち上がるまでの出力と状態を確定.



代表的なクロック同期式記憶回路: Dフリップフロップ

  

算術論理演算ユニットALU

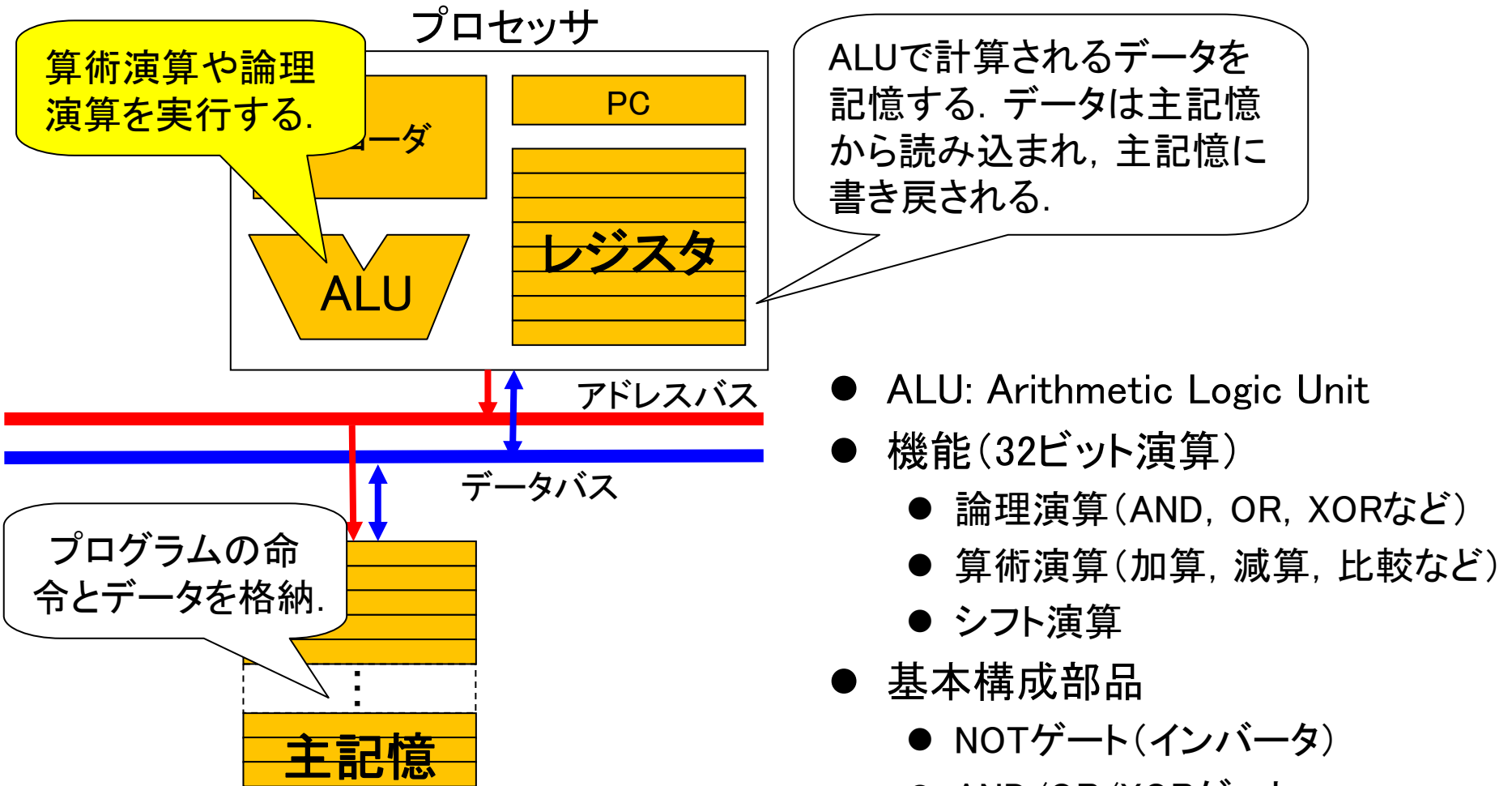

- ALU: Arithmetic Logic Unit
- 機能 (32ビット演算)
 - 論理演算 (AND, OR, XORなど)
 - 算術演算 (加算, 減算, 比較など)
 - シフト演算
- 基本構成部品
 - NOTゲート (インバータ)
 - AND/OR/XORゲート
 - マルチプレクサ

*) 本講義では, XORならびにシフト演算は省略する 九州大学工学部電気情報工学科 (2006年度)


1ビット論理演算器を設計してみよう！

●仕様

- 入力: a, b, op (各1ビット)
- 出力: y (1ビット)
- 機能
 - a, bに対する「AND」か「OR」の論理演算
 - opにより操作 (ANDかORか) を決定

●基本的な考え方

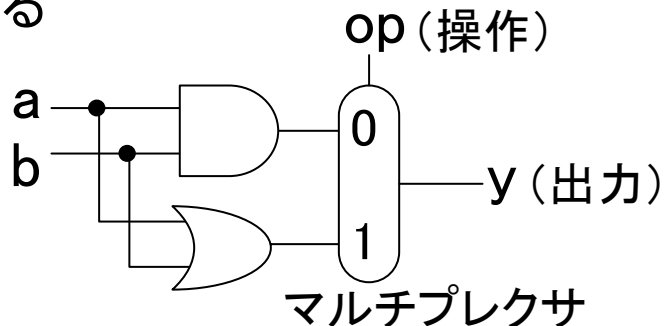- 論理積 (AND) と論理和 (OR) の両方を並列に求める
- op信号の値に基づき何れか一方を選択してyへ出力する




真理値表

op	a	b	y
0	0	0	0 (a & b)
0	0	1	0 (a & b)
0	1	0	0 (a & b)
0	1	1	1 (a & b)
1	0	0	0 (a or b)
1	0	1	1 (a or b)
1	1	0	1 (a or b)
1	1	1	1 (a or b)

32ビット論理演算器の設計(1)


オペランドのビットごとにANDやORをとる

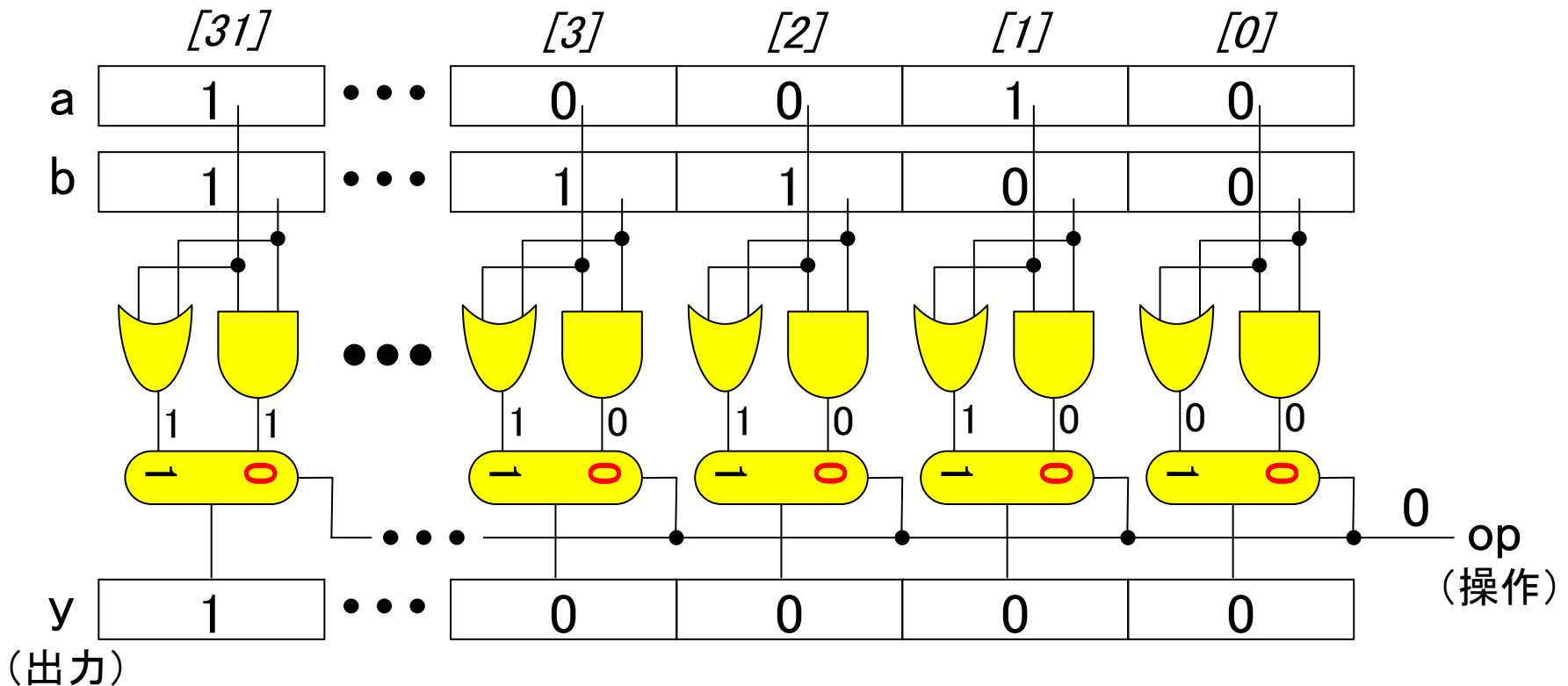

論理積の場合 (op信号が0)

32ビット論理演算器の設計(2)

オペランドのビットごとにANDやORをとる

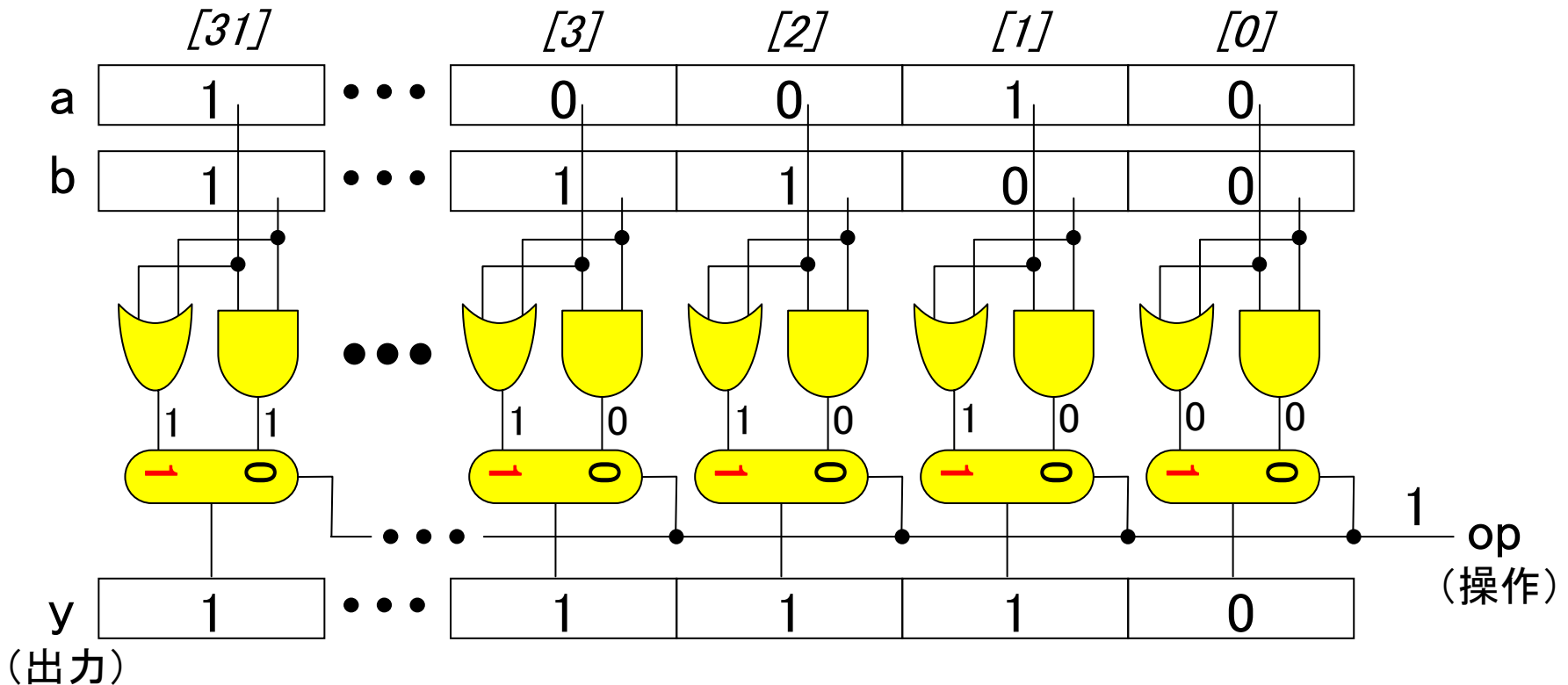

論理和の場合 (op信号が1)

1ビット加算器を設計してみよう！(1)

- 仕様
 - 入力: a, b, cin(各1ビット)
 - 出力: s, cout(各1ビット)
 - 機能
 - 入力a, b, ならびに, 下の桁からの桁上がり(cin)を加算
 - 和(s)と上の桁への桁上がり(cout)を出力

出力: 上位への桁上げ
(cout)

キャリー・アウト

+)

1	1	1	0	1	0	0	
0	1	1	1	0	1	1	←a
0	0	1	1	0	1	0	←b
1	0	1	0	1	0	1	


出力: 和(s)

入力: 下位からの桁上げ(cin)
キャリー・イン

入力: 足される数(aとb)

1ビット加算器を設計してみよう！(2)

真理値表

 

cin	a	b	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


sとcoutの積和標準形

$$s = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot cin + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{cin} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{cin} + a \cdot b \cdot cin$$

$$cout = \bar{a} \cdot b \cdot cin + a \cdot \bar{b} \cdot cin + a \cdot b \cdot \bar{cin} + a \cdot b \cdot cin$$

32ビット加算器の設計


1ビット加算器を使った32ビット加算器

 

下位から上位へ桁上げが伝播

⋮


順次桁上げ加算器
(ripple carry adder)

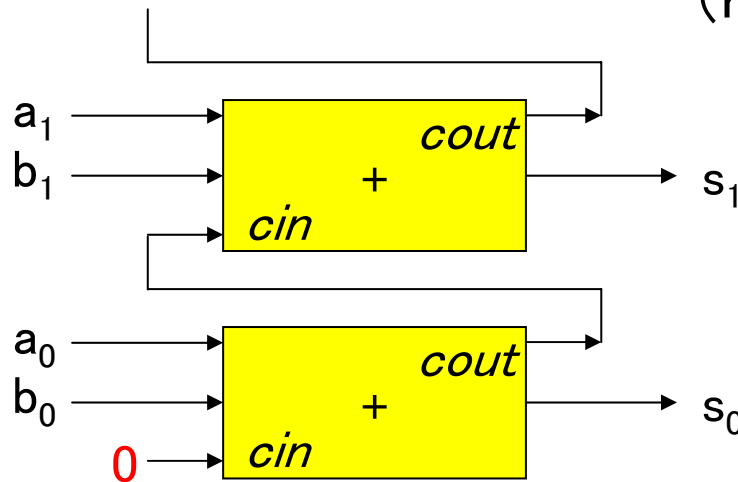


加算/AND/OR対応1ビットALUの設計

- 仕様

 - 入力: a, b, cin (各1ビット)
- 入力: op (2ビット)
- 出力: y, cout (各1ビット)
- 機能
 - 「AND」か「OR」か「加算」
 - opにより操作(出力)を決定
 - op=00 → aとbの論理積 (AND)
 - op=01 → aとbの論理和 (OR)
 - op=10 → aとbとcinの加算



加算/AND/OR対応32ビットALUの設計

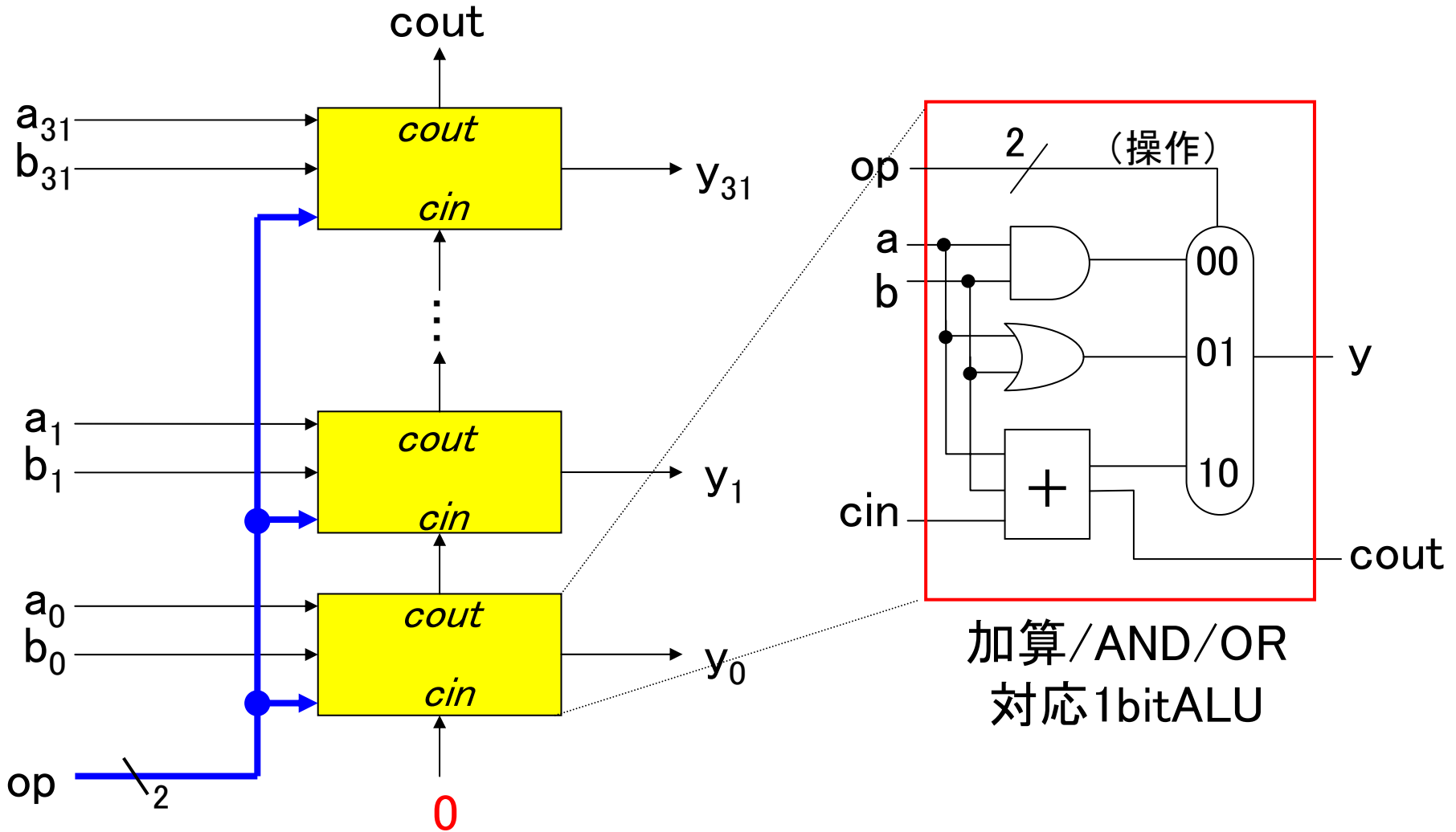

減算器の設計(1)

減算(b を引く) = 負数の加算($-b$ を足す)

2の補数表現の場合, 符号を気にすることなく, 符号なし整数の加算とまったく同じ方法で減算できる.

<u>キャリー</u>	/	1	1		1	1				
		0	1	1	0	0	1	1	0	$102_{(10)}$
+)		1	1	1	0	0	0	1	1	$-29_{(10)}$
<hr/>										
		0	1	0	0	1	0	0	1	$73_{(10)}$

減算器の設計(2)


2の補数表現による負数のビット表現の簡単な求め方:

① 2進数の0と1を反転する.

0000 0000 0000 0101 → 1111 1111 1111 1010

② ①で得られた2進数をひとつカウントアップする.

 1111 1111 1111 1010 → 1111 1111 1111 1011



$a - b$ を求めるには:

① b の0と1を反転する.

② ①の結果に1を加算する.


③ a と②の結果を加算する.

} 「 $-b$ 」の2の補数表現を求める


} $a + (-b)$ を計算する

加算/減算/AND/OR対応1ビットALUの設計

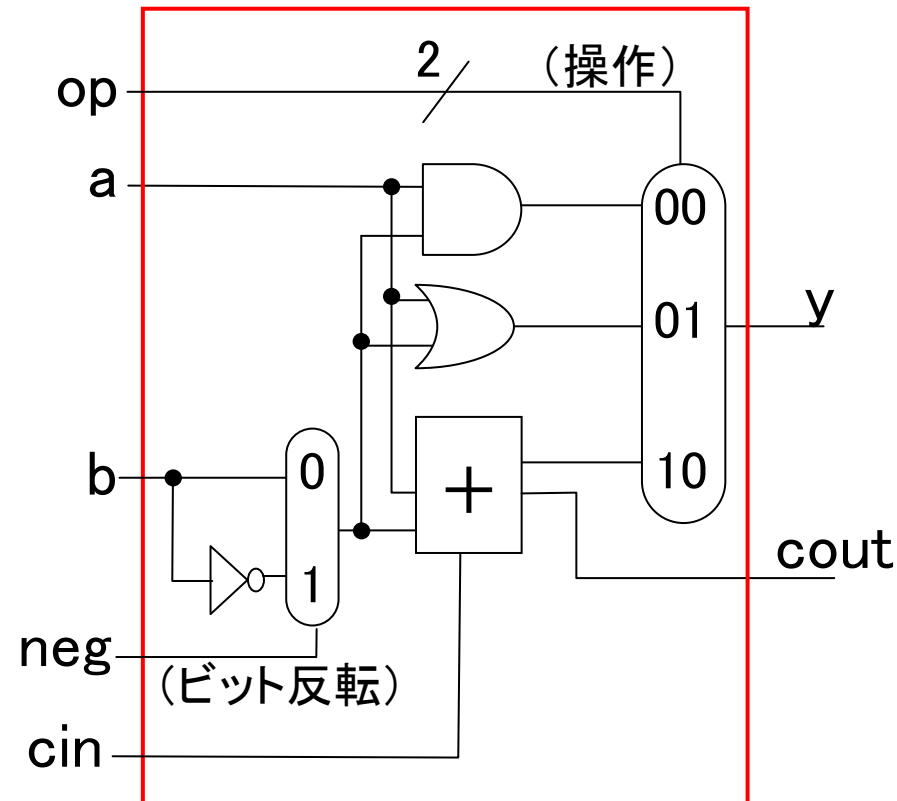- 入力: a, b, cin(各1ビット)
- 入力: op(2ビット), neg(1ビット)
- 出力: y, cout(各1ビット)
- 機能
 - 「AND」か「OR」か「加算」か「減算」
 - opにより操作を決定
 - op=00→論理積(AND)
 - op=01→論理和(OR)
 - op=10→加算または減算
 - negにより入力bを反転するか否か決定
 - neg=0→反転なし(AND/OR/加算)
 - neg=1→反転(減算)



加算/減算/AND/OR対応32ビットALUの設計

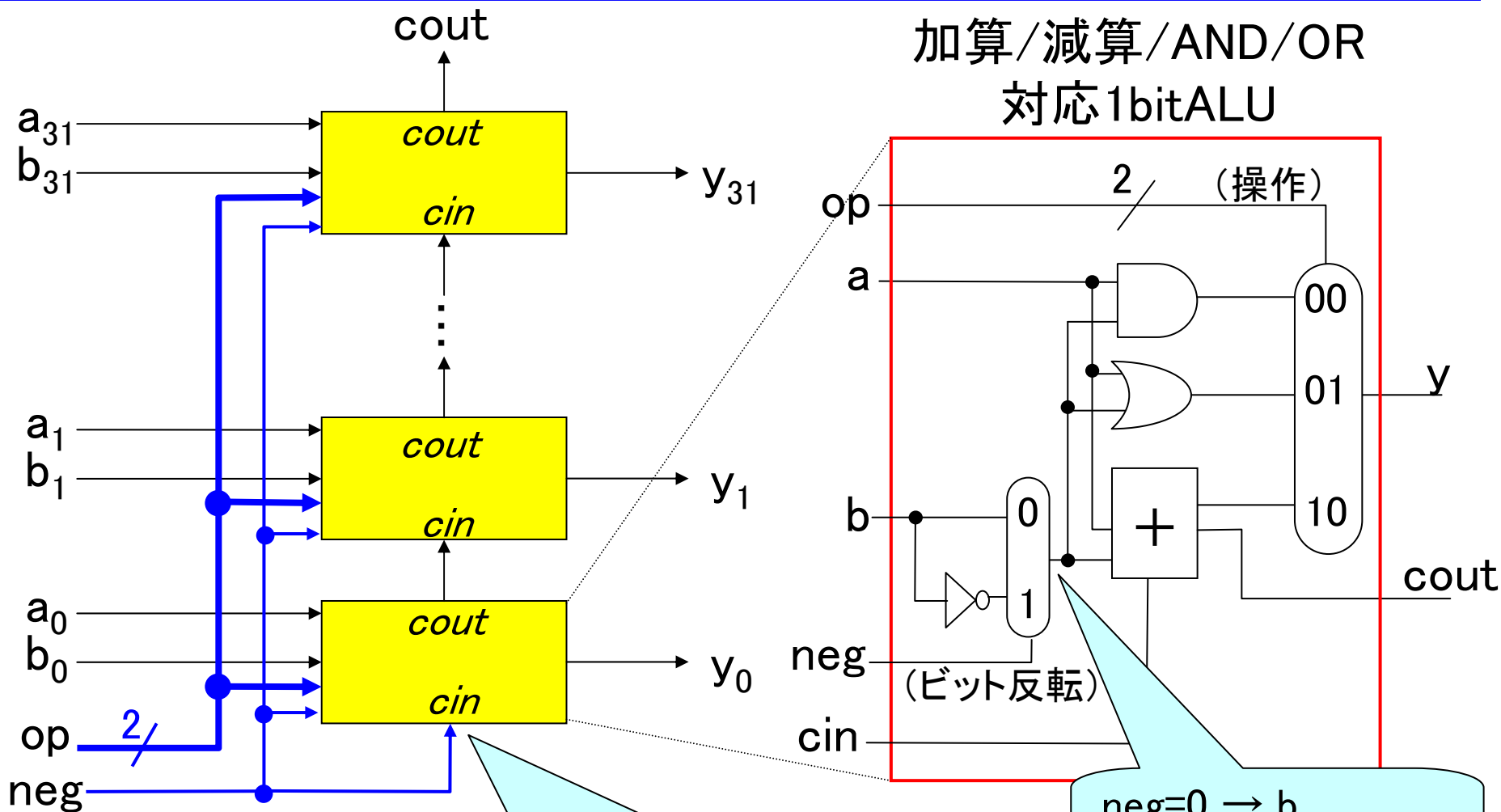

加算/減算/AND/OR
対応1bitALU

**op=10, neg=1の時
「 $a + (-b)$ 」を出力**

neg=0 → cinは0
neg=1 → cinは1(つまり+1)

neg=0 → b
neg=1 → bの反転

オーバーフロー(1)

オーバーフロー: 算術演算の結果が表現可能な値の範囲を超えること.

4bit 加算の場合:


- ① 正(0000~0111) + 正(0000~0111) → 0000~1110
(0~7) + (0~7) で結果は 0 ~ 14. オーバーフローの可能性あり.
結果が 1000(8)~1110(14) のとき(=負のとき), オーバーフロー.
- ② 正(0000~0111) + 負(1000~1111) → 1000~0110
(0~7) + (-8~-1) で結果は -8~6. オーバーフローはない.
- ③ 負(1000~1111) + 正(0000~0111) → 1000~0110
(-8~-1) + (0~7) で結果は -8~6. オーバーフローはない.
- ④ 負(1000~1111) + 負(1000~1111) → 0000~1110
(-8~-1) + (-8~-1) で結果は -16~-2. オーバーフローの可能性あり.
結果が 0000~0111 のとき(=正のとき), オーバーフロー.

オーバーフロー(2)

4bit 減算の場合:

- ⑤ 正(0000~0111) - 正(0000~0111)
正(0000~0111) + 負(1000~1111) と同じ. オーバーフローなし.
- ⑥ 正(0000~0111) - 負(1000~1111)
正(0000~0111) + 正(0000~0111) と同じ.
結果が負のとき, オーバーフロー.
- ⑦ 負(1000~1111) - 正(0000~0111)
負(1000~1111) + 負(1000~1111) と同じ.
結果が正のとき, オーバーフロー.
- ⑧ 負(1000~1111) - 負(1000~1111)
負(1000~1111) + 正(0000~0111) と同じ. オーバーフローなし.

オーバーフロー(3)

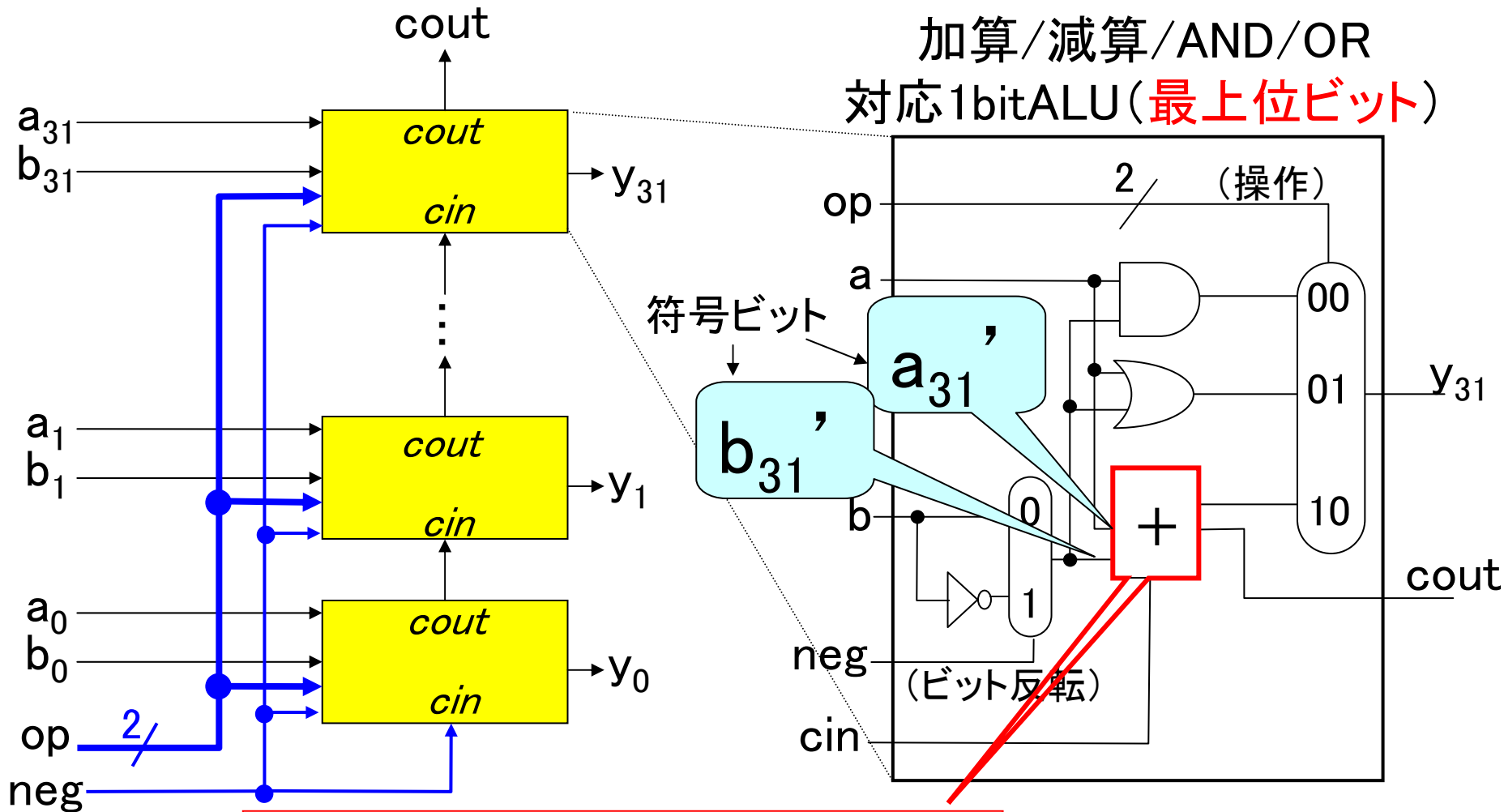


正 + 正 = 負, 負 + 負 = 正 のとき
オーバーフロー発生

オーバーフロー(4)


a_{31}'	b_{31}'	cin	y_{31}	cout	備考
0	0	0	0	0	①正+正=正 / ⑤正-負=正
0	0	1	1	0	①正+正=負 / ⑤正-負=負
0	1	0	1	0	②正+負=負 / ⑥正-正=負
0	1	1	0	1	②正+負=正 / ⑥正-正=正
1	0	0	1	0	③負+正=負 / ⑦負-負=負
1	0	1	0	1	③負+正=正 / ⑦負-負=正
1	1	0	0	1	④負+負=正 / ⑧負-正=正
1	1	1	1	1	④負+負=負 / ⑧負-正=負

cin \neq cout ならばオーバーフロー

オーバーフロー(5)

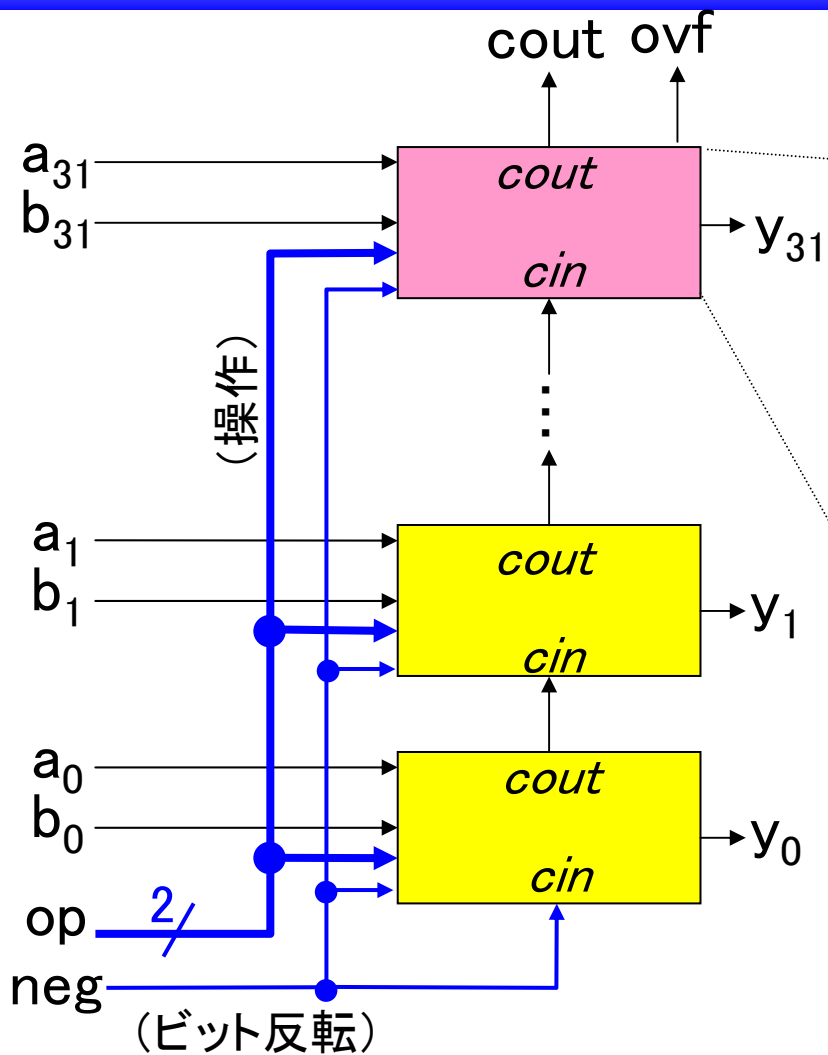

加算/減算/AND/OR
対応1bitALU(最上位ビット)

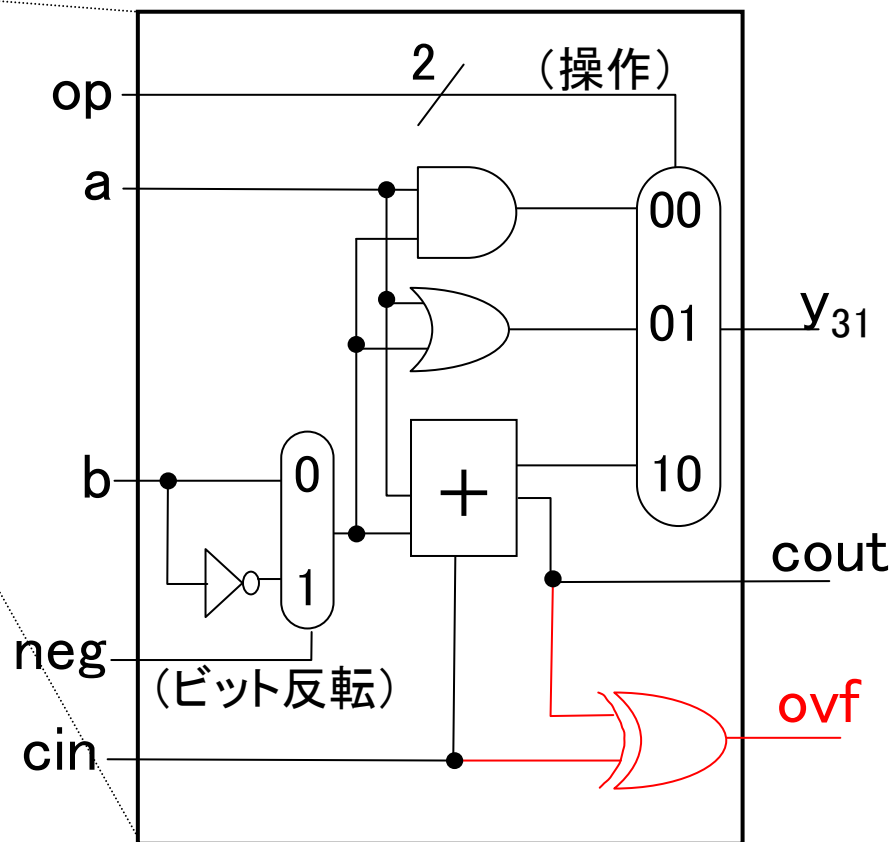


ovf: オーバーフロー出力

比較器 (slt: set-on-less-than) の設計

MIPSでの比較命令の例

slt \$s0, \$s1, \$s2

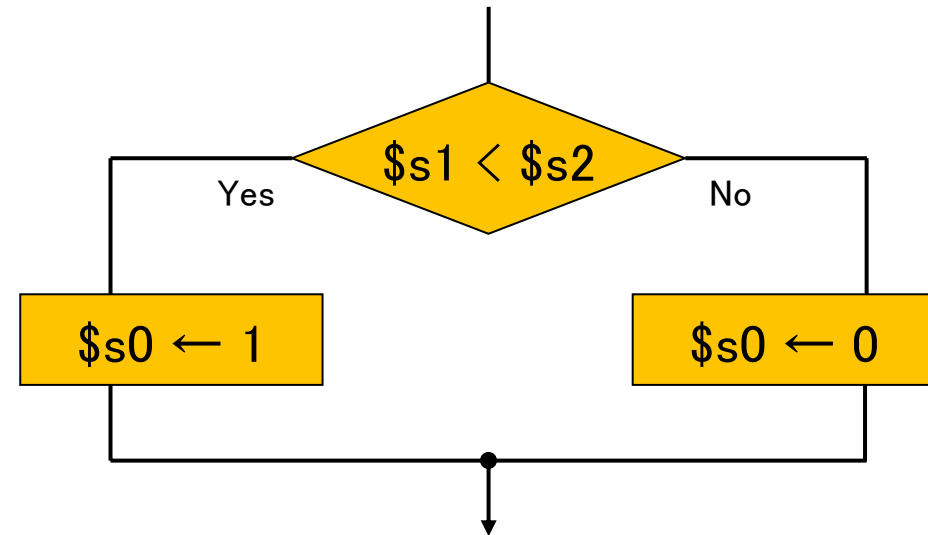レジスタ\$s1の値と\$s2の値を比較して、 $s1 < s2$ であれば\$s0に値「1」を、そうでなければ値「0」を格納(分岐条件の設定に利用)




ALUに要求される機能

- ① 32ビット入力aとbを比較
 - ・「 $a - b < 0$ 」か否かを判定
- ② 比較結果に基づき0か1を出力
 - ・ $a < b$ の場合: 32ビットの000...0001
 - ・ $a \geq b$ の場合: 32ビットの000...0000

比較結果に依存するのは最下位ビットのみ

減算に基づく大小比較(1)

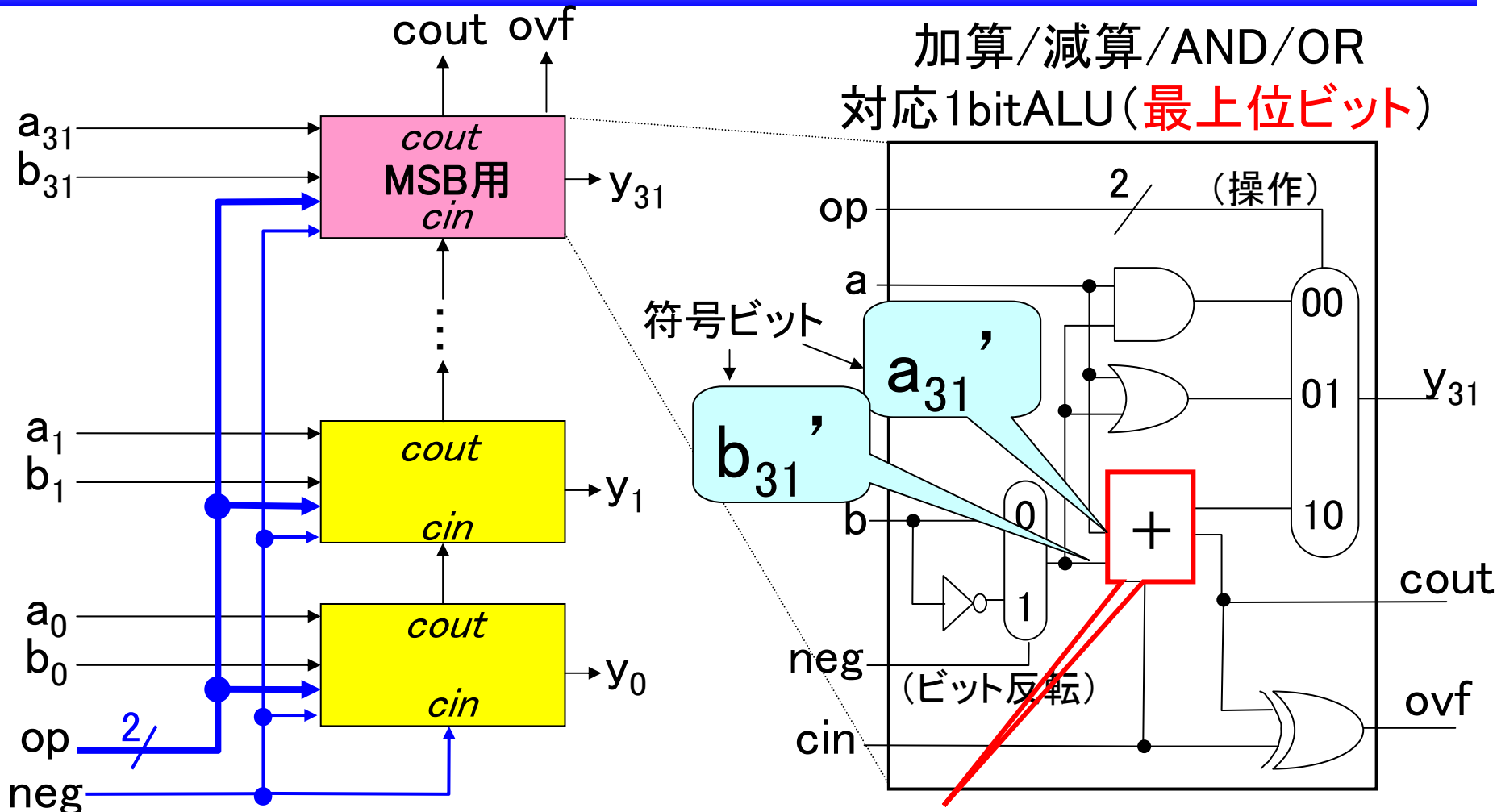

(=1)

- ・減算結果の符号に基づき判定 ($a-b$ の結果が負 $\rightarrow a < b$)
- ・減算におけるオーバーフローに注意

減算に基づく大小比較(2)

a_{31}	b_{31}	a_{31}'	b_{31}'	cin	y_{31}	cout	ovf	備考
0	1	0	0	0	0	0	0	⑤正一負=正
0	1	0	0	1	1	0	1	⑤正一負=負
0	0	0	1	0	1	0	0	⑥正一正=負($a < b$)
0	0	0	1	1	0	1	0	⑥正一正=正
1	1	1	0	0	1	0	0	⑦負一負=負($a < b$)
1	1	1	0	1	0	1	0	⑦負一負=正
1	0	1	1	0	0	1	1	⑧負一正=正($a < b$)
1	0	1	1	1	1	1	0	⑧負一正=負($a < b$)


オーバーフローが生じなくて($ovf = 0$), 結果が負($y_{31} = 1$) $\rightarrow a < b$

オーバーフローが生じて($ovf = 1$), 結果が正($y_{31} = 0$) $\rightarrow a < b$


つまり、 ovf と y_{31} が不一致の場合は $a < b$ 情報工学科(2006年度)

大小比較


「 $a < b$ 」時に「1」となる出力信号setを生成

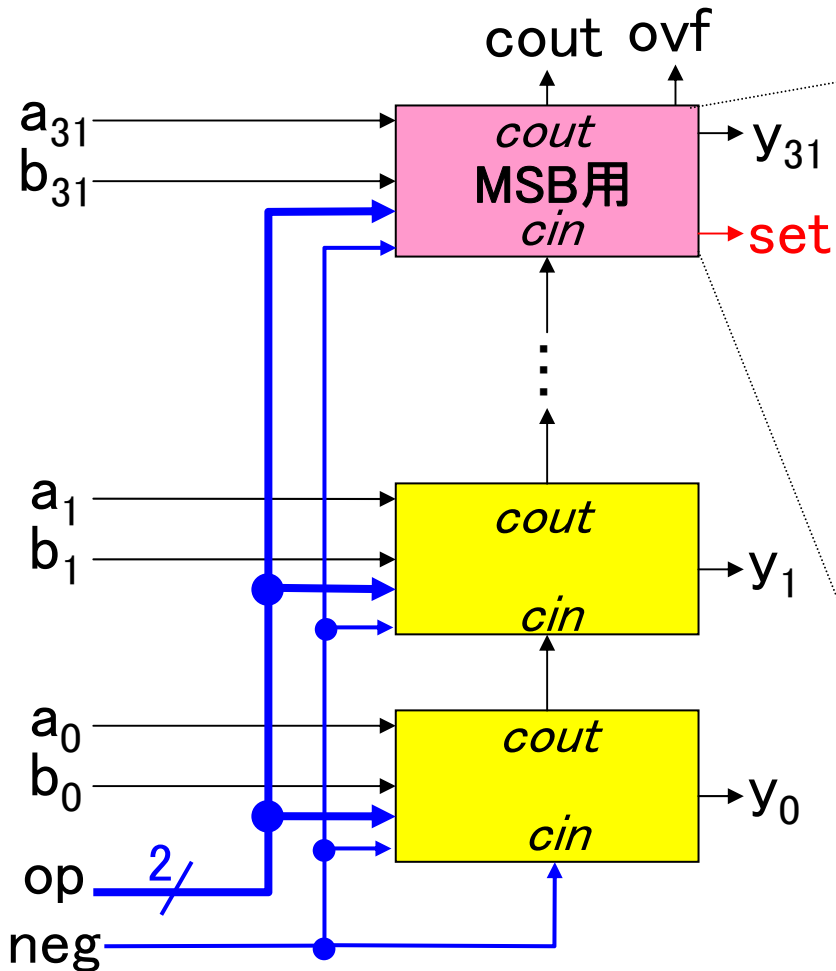


(= 1)

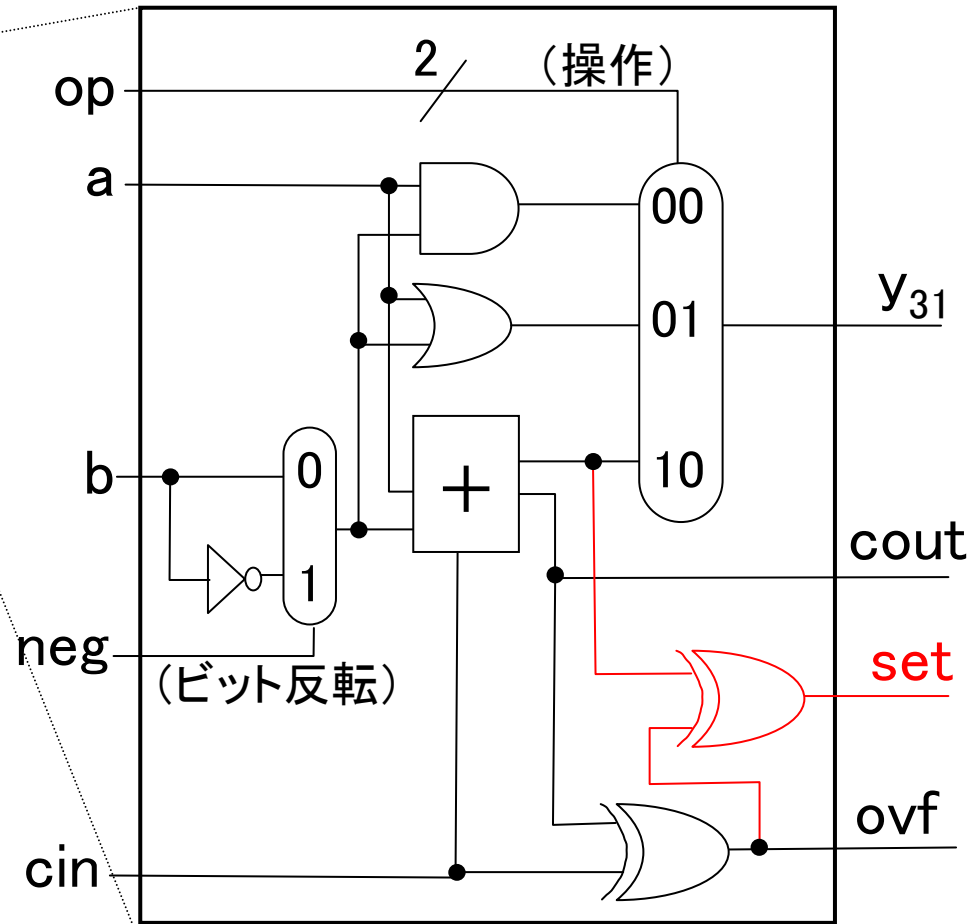

比較器の設計(出力の生成)

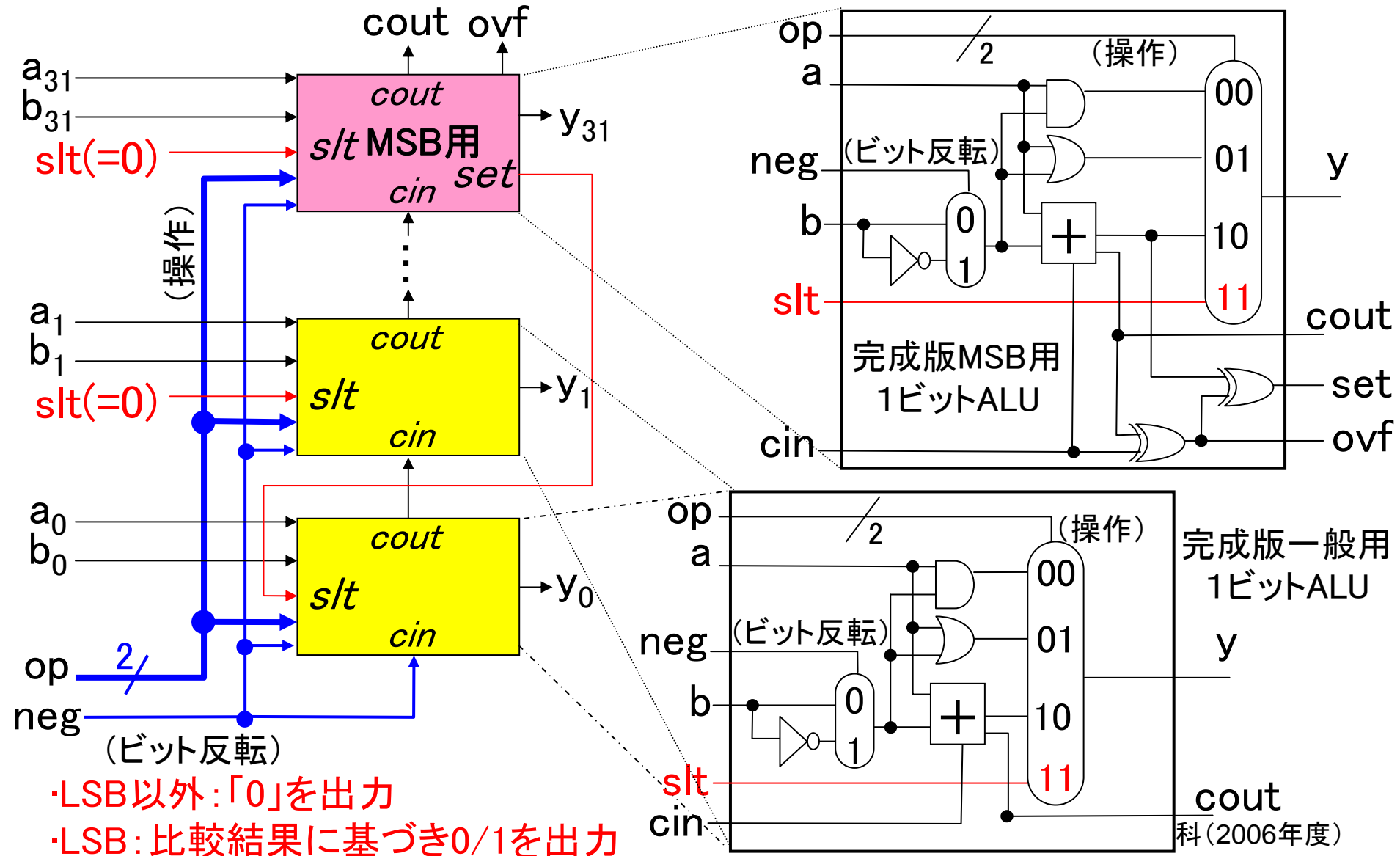


完成版32ビットALU

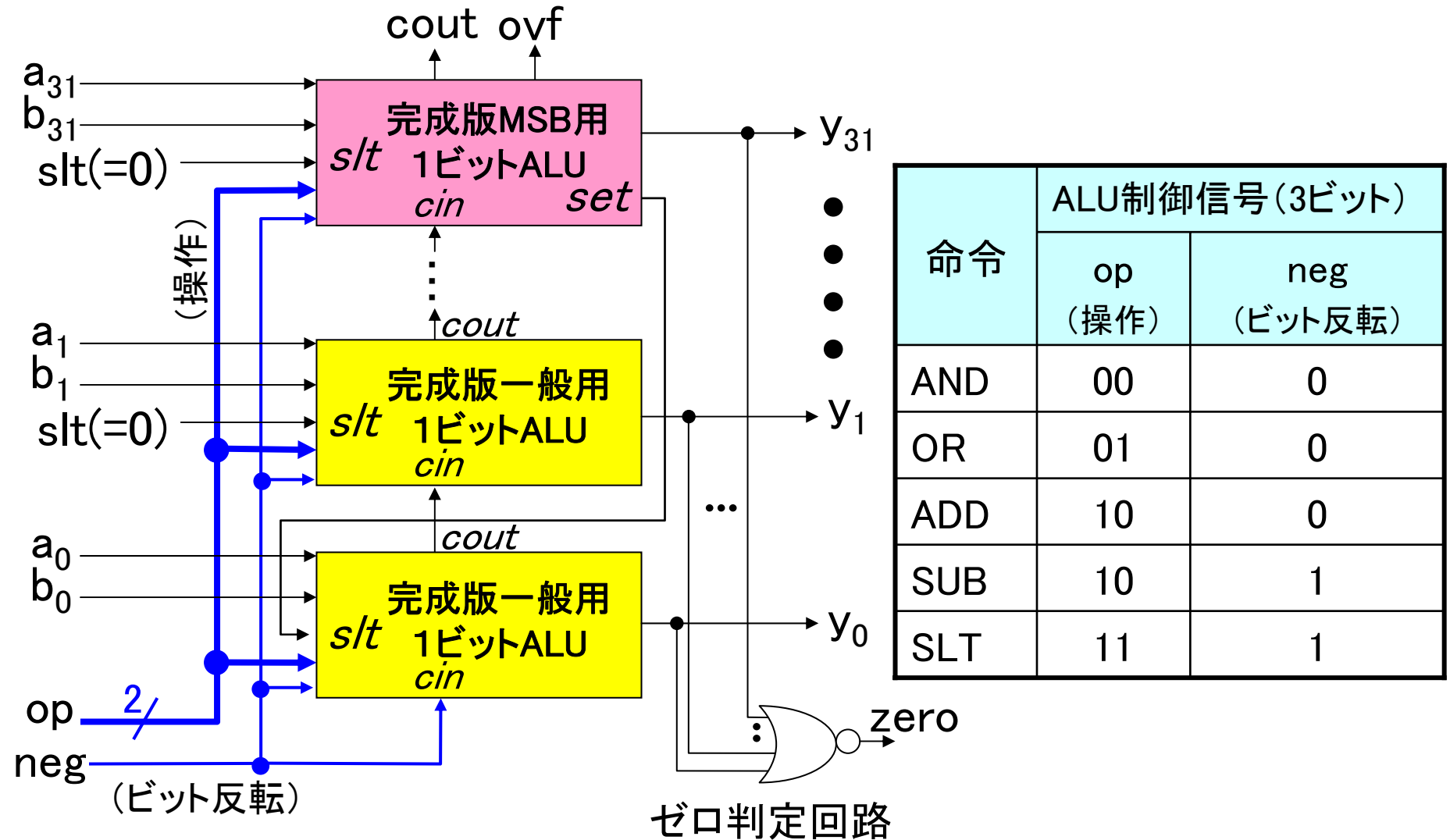

命令	ALU制御信号(3ビット)	
	op (操作)	neg (ビット反転)
AND	00	0
OR	01	0
ADD	10	0
SUB	10	1
SLT	11	1

加算器の高速化(1)

順次桁上げ加算器 (Ripple Carry Adder)

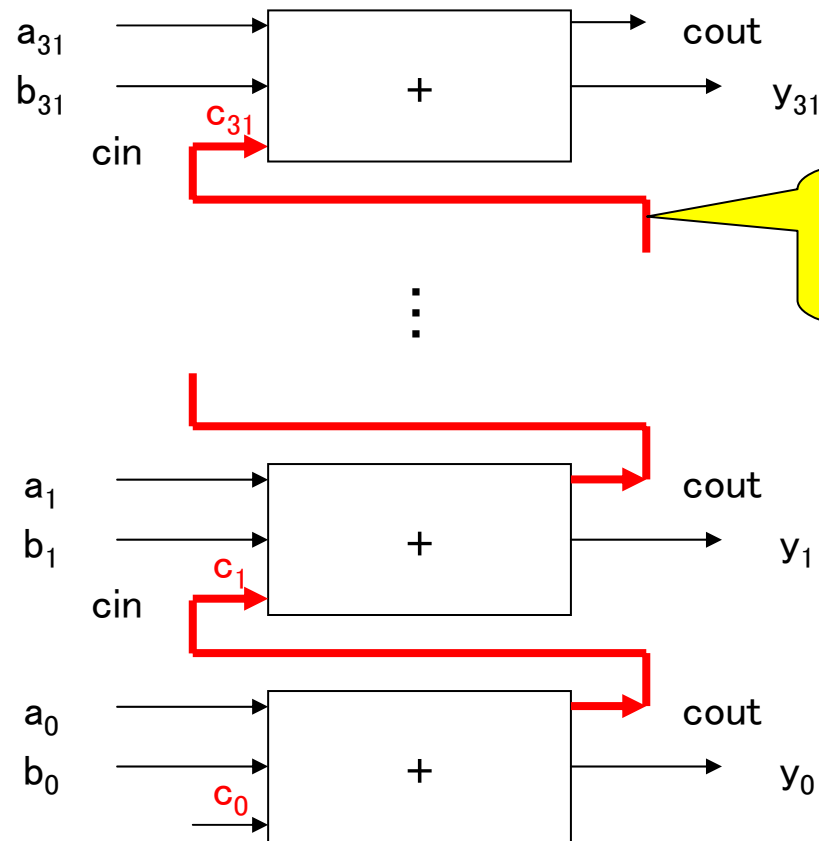

ビット数に比例して
遅延が大きくなる.

加算器の高速化(2)

真理値表

a_0	b_0	c_0	y	c_1
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

$$c_1 = a_0 \cdot c_0 + b_0 \cdot c_0 + a_0 \cdot b_0 = (a_0 + b_0) \cdot c_0 + a_0 \cdot b_0$$

加算器の高速化(3)

32個の各加算器の回路は同じであるので,

$$c_1 = a_0 \cdot c_0 + b_0 \cdot c_0 + a_0 \cdot b_0 = (a_0 + b_0) \cdot c_0 + a_0 \cdot b_0$$

$$c_2 = a_1 \cdot c_1 + b_1 \cdot c_1 + a_1 \cdot b_1 = (a_1 + b_1) \cdot c_1 + a_1 \cdot b_1$$

...

$$c_{31} = a_{31} \cdot c_{31} + b_{31} \cdot c_{31} + a_{31} \cdot b_{31} = (a_{31} + b_{31}) \cdot c_{31} + a_{31} \cdot b_{31}$$

c_2 の右辺の c_1 , c_3 の右辺の c_2 , ...を順次置換すると,

$$c_2 = ((a_0 + b_0) \cdot c_0 + a_0 \cdot b_0) \cdot (a_1 + b_1) + a_1 \cdot b_1$$

☺ c_1 がわからなくても, c_0 から c_2 が求められる.

$$c_3 = (((a_0 + b_0) \cdot c_1 + a_0 \cdot b_0) \cdot (a_1 + b_1) + a_1 \cdot b_1) \cdot (a_2 + b_2) + a_2 \cdot b_2$$

☺ c_2 がわからなくても, c_0 から c_3 が求められる.

...

☹ ビット数が増えるほど, 指数関数的に式が長くなる (=回路が大きくなる).

加算器の高速化(4)

$g_i = a_i \cdot b_i$, $p_i = a_i + b_i$ とすると,


$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$


$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

4bit 桁上げ先見加算器 (Carry Look Ahead Adder)

 


加算器の高速化(5)

4bit 桁上げ先見加算器 (Carry Look Ahead Adder)

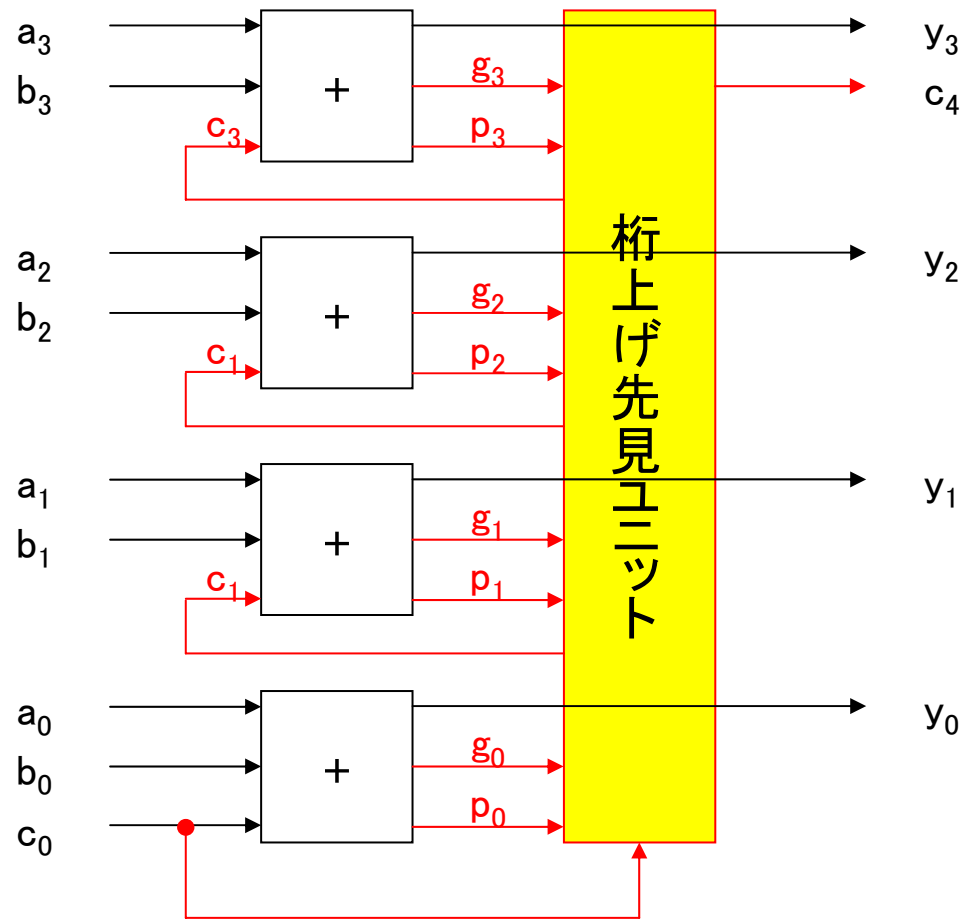

加算器の高速化(6)

32bit 加算器

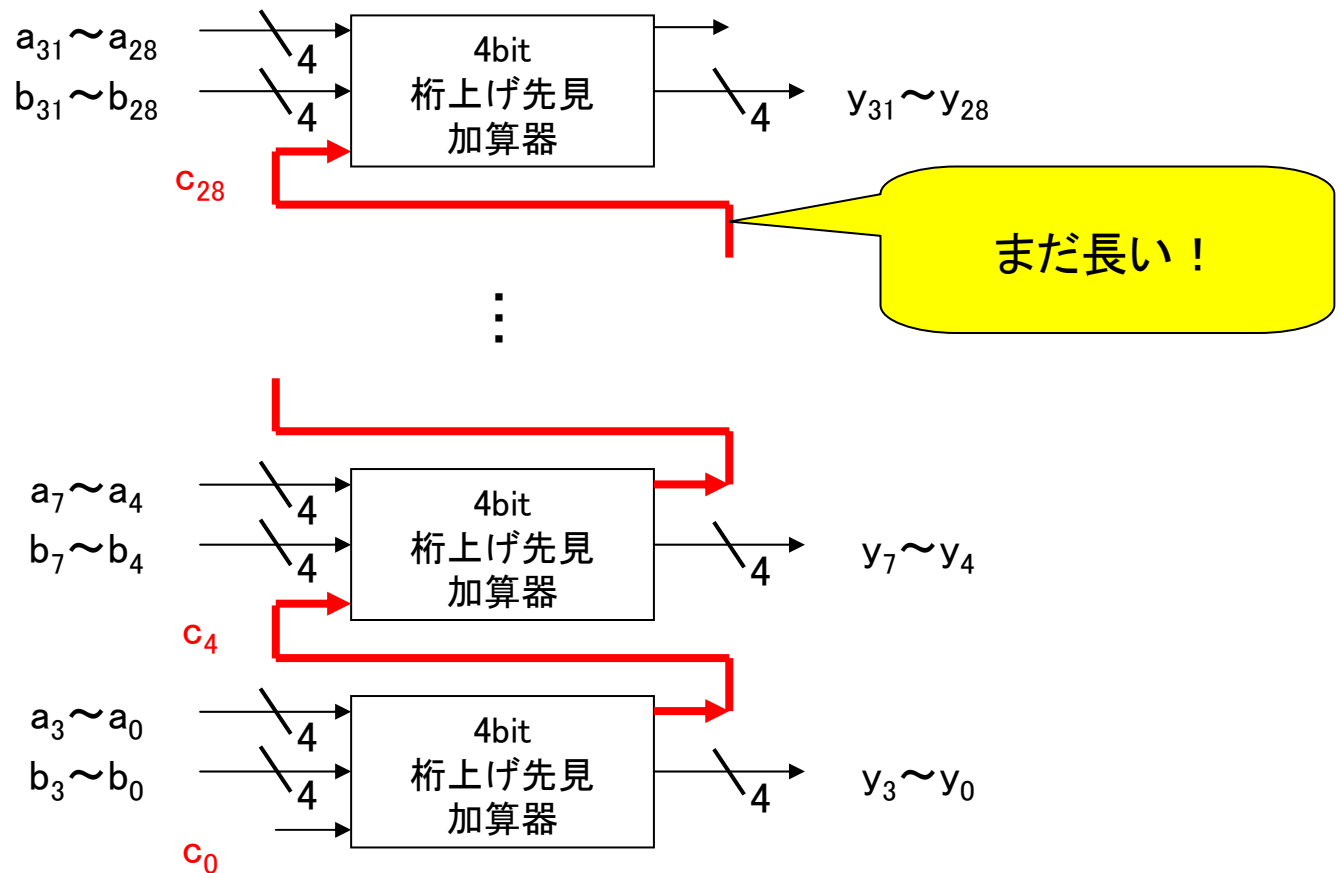

加算器の高速化(7)

8個の各4bit桁上げ先見加算器の回路は同じであるので,

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$c_8 = g_7 + p_7 \cdot g_6 + p_7 \cdot p_6 \cdot g_5 + p_7 \cdot p_6 \cdot p_5 \cdot g_4 + p_7 \cdot p_6 \cdot p_5 \cdot p_4 \cdot c_4$$

...

$$c_{32} = g_{31} + p_{31} \cdot g_{30} + p_{31} \cdot p_{30} \cdot g_{29} + p_{31} \cdot p_{30} \cdot p_{29} \cdot g_{28} + p_{31} \cdot p_{30} \cdot p_{29} \cdot p_{28} \cdot c_{28}$$

$P_0 = p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0$, $P_1 = p_7 \cdot p_6 \cdot p_5 \cdot p_4$, ..., $G_0 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0$, $G_1 = g_7 + p_7 \cdot g_6 + p_7 \cdot p_6 \cdot g_5 + p_7 \cdot p_6 \cdot p_5 \cdot g_4$, ...として, c_8 の右辺の c_4 , c_{12} の右辺の c_8 , ...を順次置換すると,

$$c_4 = G_0 + P_0 \cdot c_0$$

$$c_8 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot c_0$$

$$c_{12} = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot c_0$$

...

加算器の高速化(8)

32bit 桁上げ先見加算器 (Carry Look Ahead Adder)

