

# データパスの構築 I

## ～シングルサイクル・データパス～


(教科書5.1～5.3節)

# プロセッサの構成：データパスと制御

- MIPS命令セットを実現するプロセッサを設計する！
- ただし、以下の命令セットに限定
  - 算術論理演算命令：add, sub, and, or, slt
  - メモリ参照命令：lw, sw
  - 分岐命令：beq


命令区分	命令の内容	例	意味
算術論理演算	加算	add \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$
	減算	sub \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 - \$s3$
	論理積	and \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 \text{ and } \$s3$ (ビット毎の論理積)
	論理和	or \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 \text{ or } \$s3$ (ビット毎の論理和)
	比較(セット)	slt \$s1, \$s2, \$s3	もし、 $\$s2 < \$s3$ なら $\$s1=1$ , $\$s2 \geq \$s3$ なら $\$s1=0$
データ転送	ロードワード	lw \$s1, 100(\$s2)	$\$s1$ に、メモリの $[\$s2+100]$ 番地のワードデータを読み込み
	ストアワード	sw \$s1, 100(\$s2)	メモリの $[\$s2+100]$ 番地に、 $\$s1$ のワードデータを書込み
分岐	条件付	beq \$s1, \$s2, L	もし、 $\$s1 == \$s2$ ならラベルLへ分岐

# 命令実行の基本動作

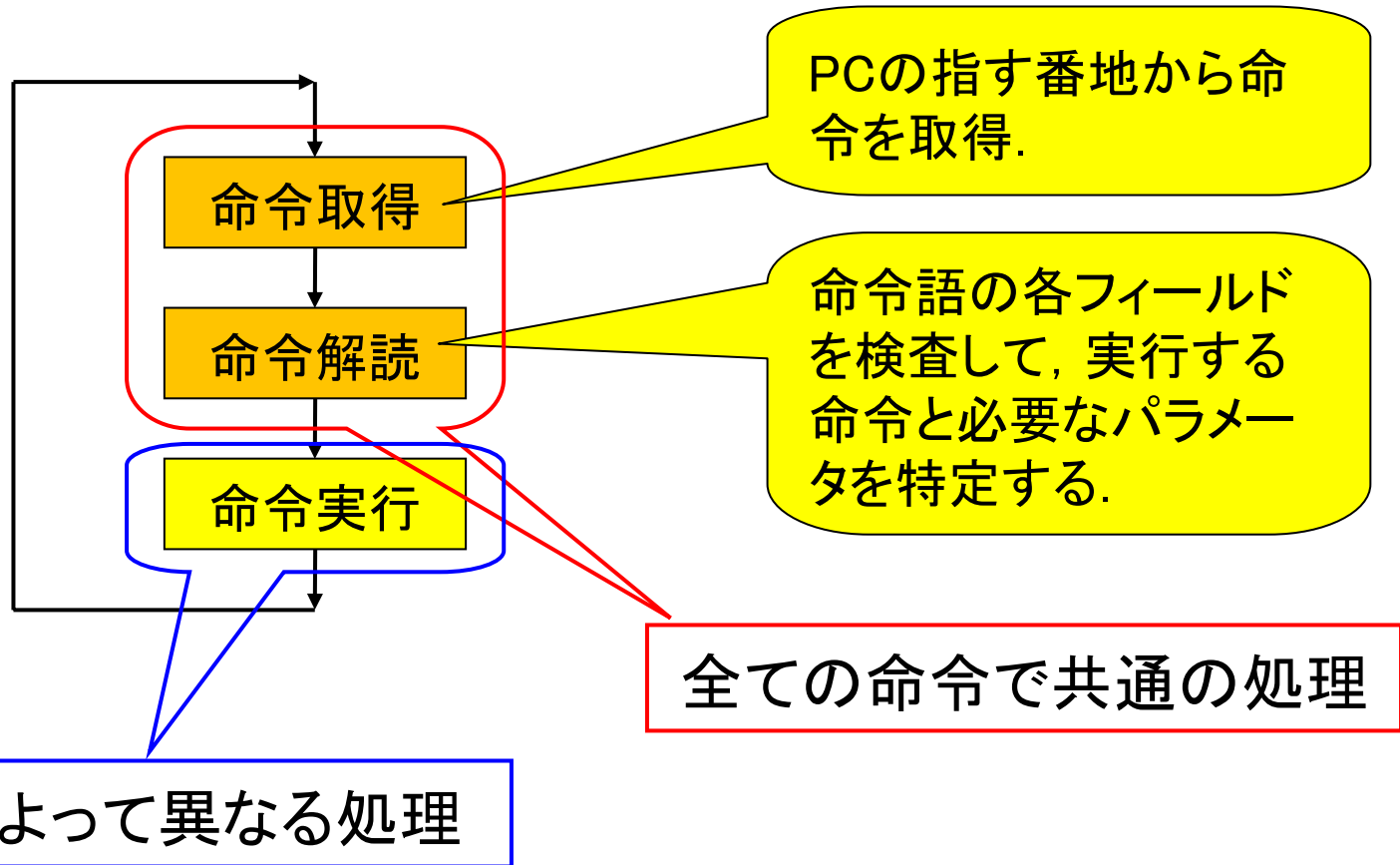


# 命令実行の基本動作 (add命令)

(sub, and, or, slt も同様)

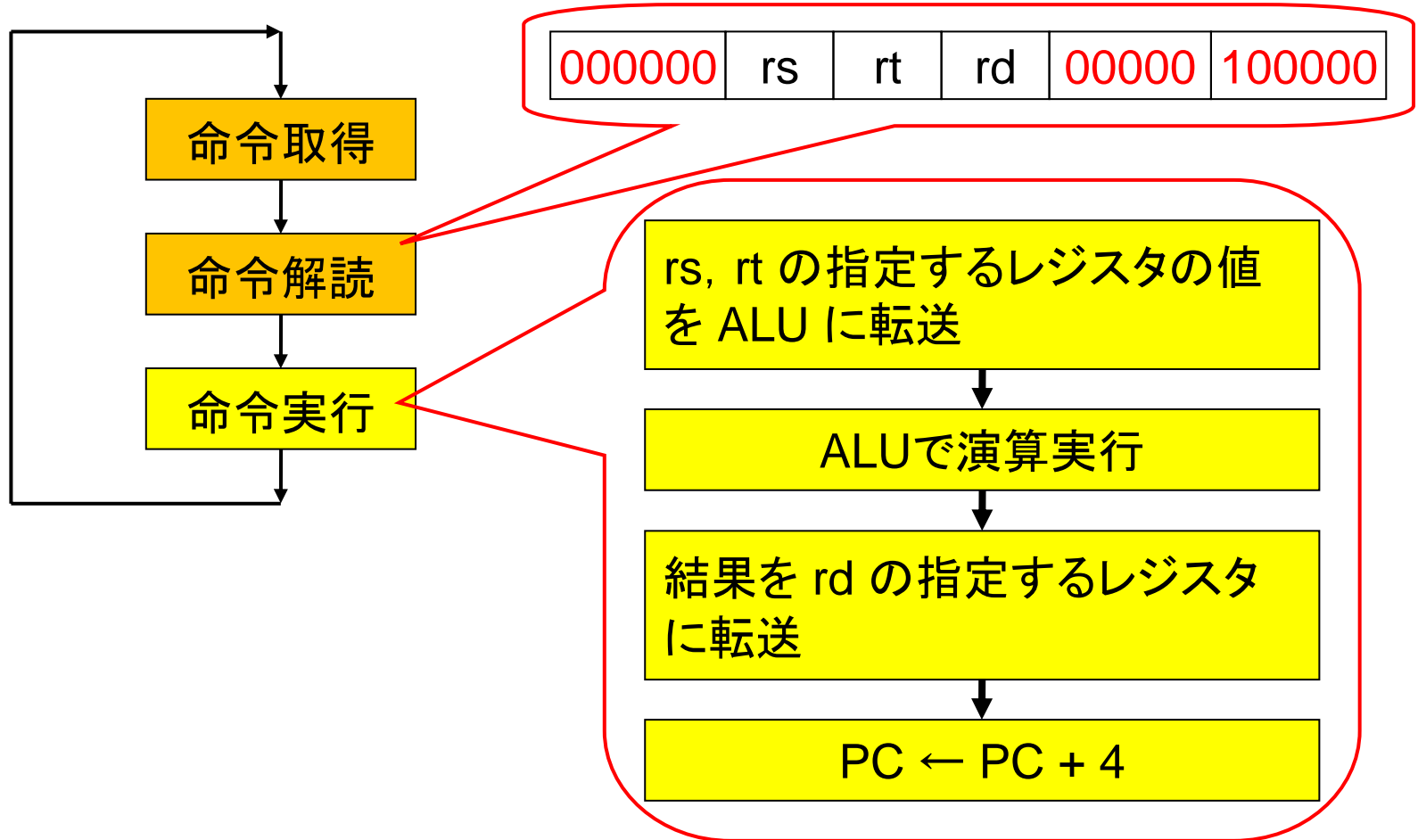


# 命令実行の基本動作 (lw命令)

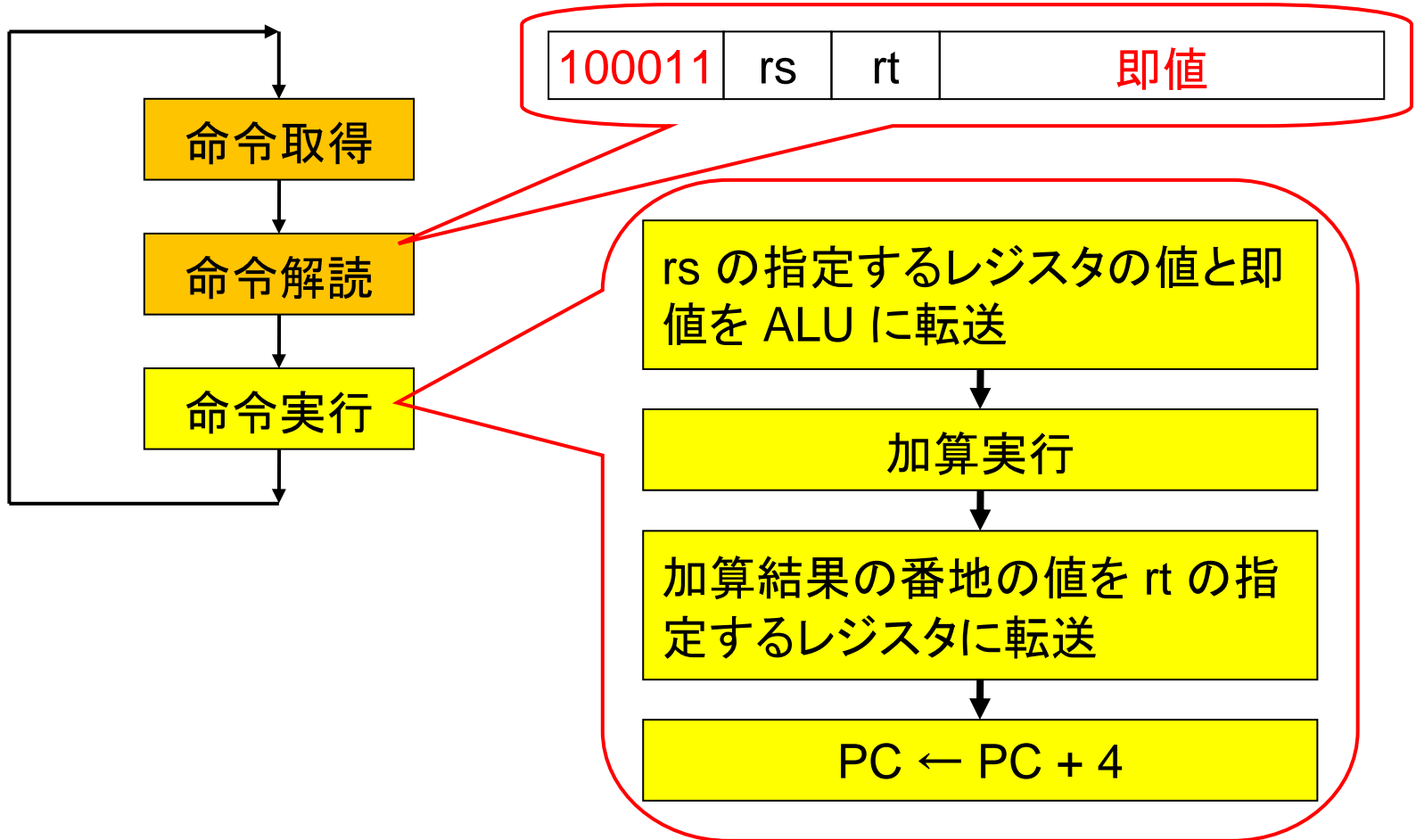

# 各命令実行で必要な処理

命令の種類	命令	命令実行で必要となる処理				
		Step1	Step2	Step3	Step4	Step5
算術論理演算	add/sub/ and/or/slt	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジスタファイルよりrsとrtを読み出し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUでの演算</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>演算結果をrdへ書き込み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCの更新(+4)</li> </ul>	
データ転送	lw	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジスタファイルよりrsを読み出し</li> <li>命令より即値を選択</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUでのアドレス計算(+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メモリから値を読み出し(ロード)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロード値をrtへ書き込み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCの更新(+4)</li> </ul>
	sw	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジスタファイルよりrsとrtを読み出し</li> <li>命令より即値を選択</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUでのアドレス計算(+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メモリへrtの値を書込み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCの更新(+4)</li> </ul>	
分岐	beq	<ul style="list-style-type: none"> <li>レジスタファイルよりrsとrtを読み出し</li> <li>命令より分岐先オフセットを選択</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALUでの一致判定(-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCの更新(分岐先の値)</li> </ul>		



# データパスの概観

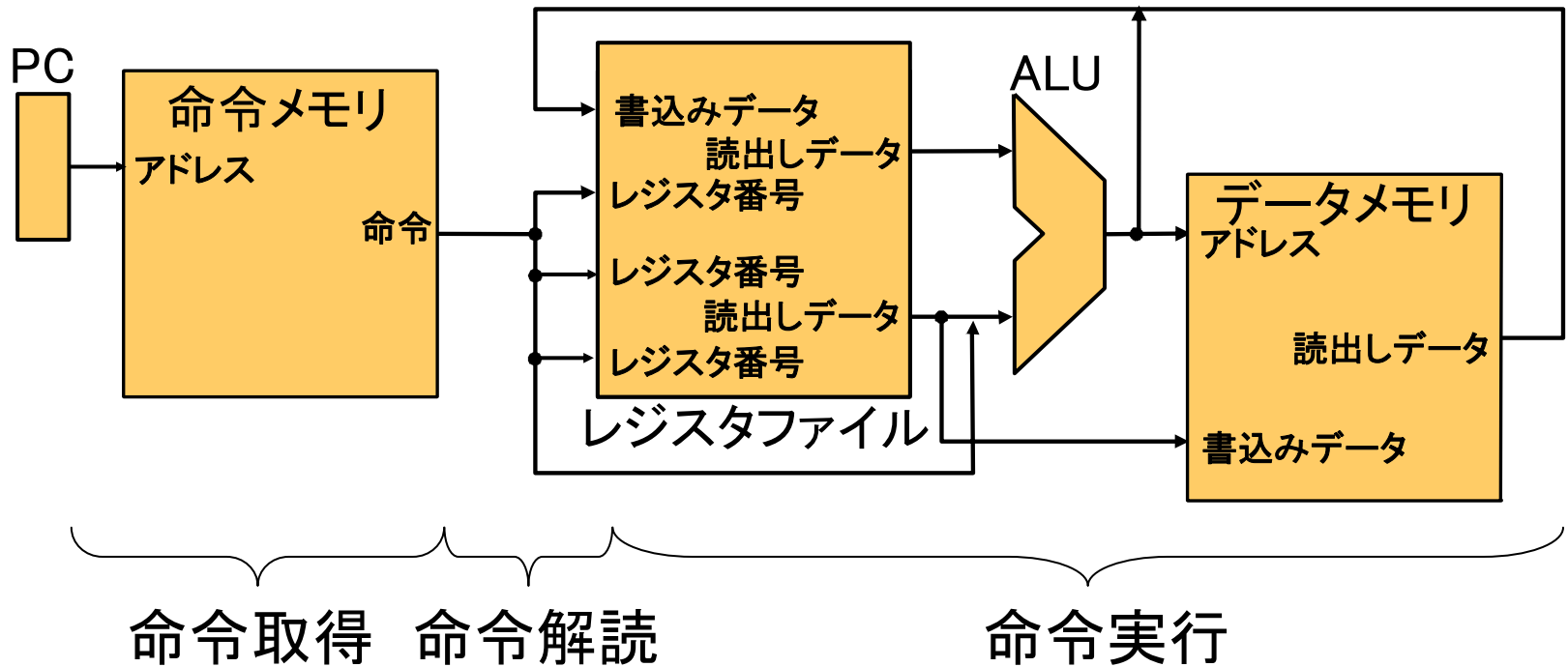

# 部品の準備(命令メモリ)

命令メモリ: 実行対象となる命令(プログラム)を格納

信号の意味	入出力	信号名	ビット幅
読み出す命令の番地	入力	adrs	32
読み出された命令	出力	inst	32

  




# 部品の準備 (データメモリ)

データメモリ: プログラム実行において必要となるデータを格納



信号の意味	入出力	信号名	ビット幅
読み書きする番地	入力	adrs	32
書き込みデータ	入力	wd	32
読み出しデータ	出力	rd	32
書き込み要求 (1のとき要求)	入力	MemWrite	1
読み出し要求 (1のとき要求)	入力	MemRead	1

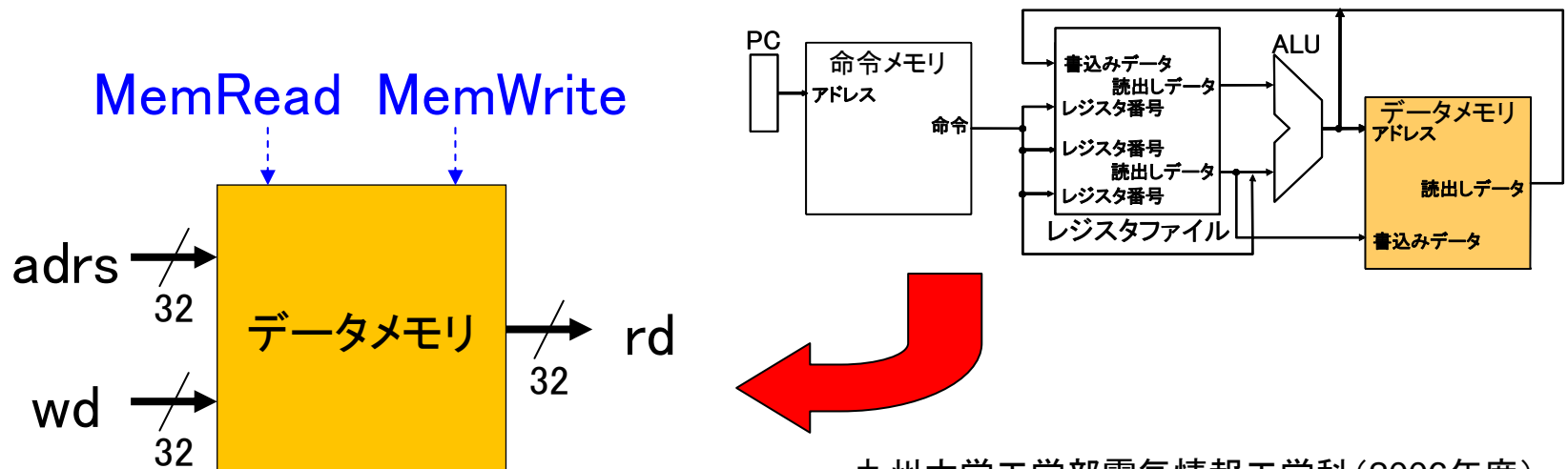



# 部品の準備 (レジスタファイル 1/2)

レジスタファイル: 複数のレジスタにより構成

信号の意味	入出力	信号名	ビット幅
レジスタの読み出し値1	出力	rd1	32
レジスタの読み出し値2	出力	rd2	32
レジスタの書き込み値	入力	wd	32
rd1 に値を出力するレジスタを選択	入力	rreg1	5
rd2 に値を出力するレジスタを選択	入力	rreg2	5
wd の値を書き込むレジスタを選択	入力	wreg	5
レジスタに書き込みを行うとき1	入力	RegWrite	1

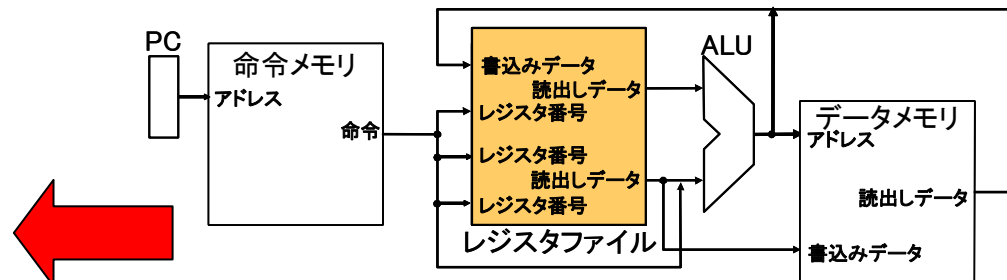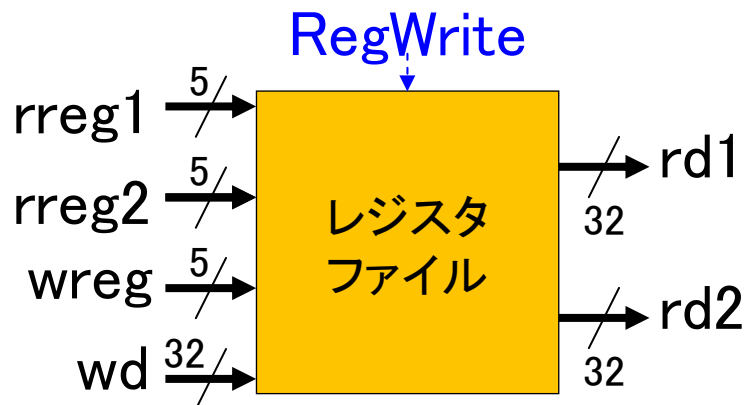


# 部品の準備 (レジスタファイル 2/2)

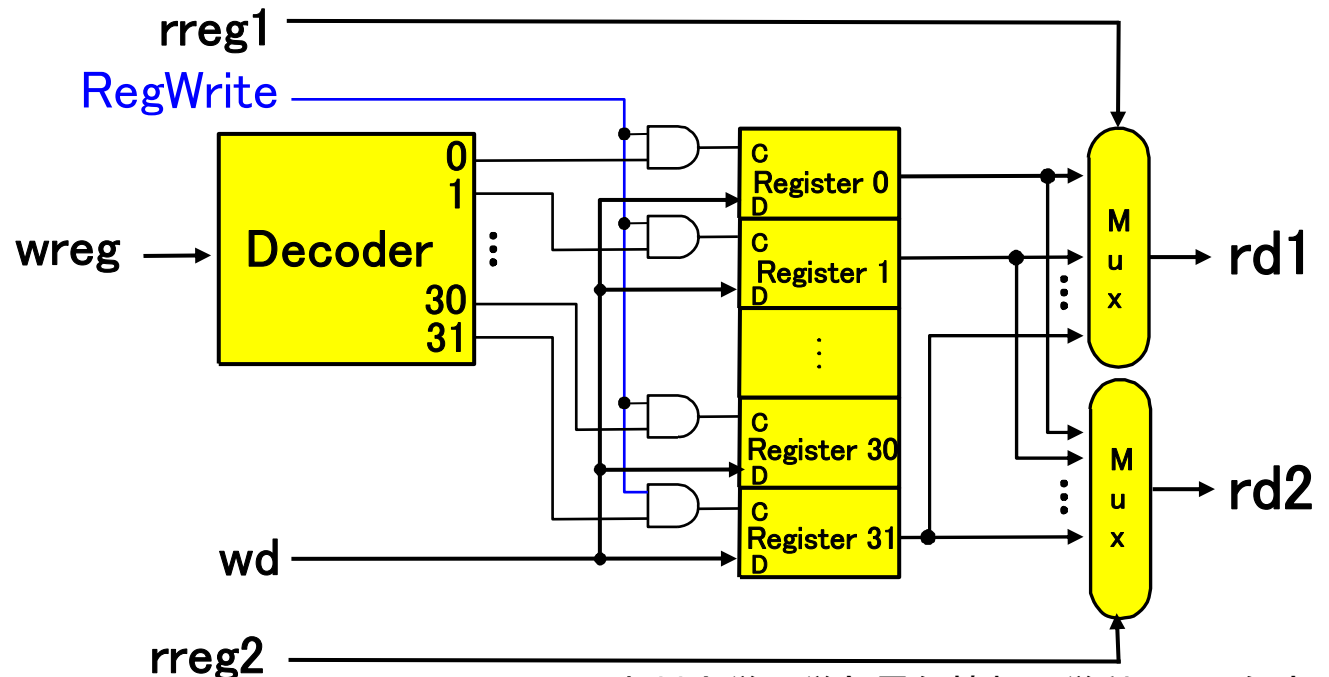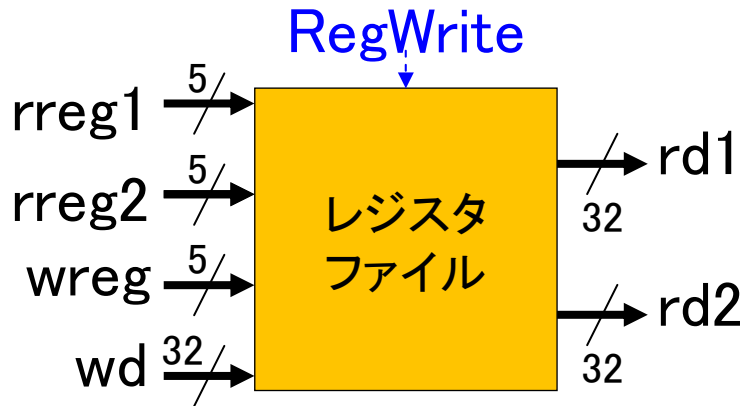

# 部品の準備 (ALU)

ALU: 指定された算術論理演算を実行

信号の意味	入出力	信号名	ビット幅
演算対象となる入力オペランド	入力	a	32
演算対象となる入力オペランド	入力	b	32
演算結果出力	出力	y	32
ゼロ判定 (結果が 0 のときに 1)	出力	zero	1
ALU制御 (000: AND, 001: OR, 010: +, 110: -, 111: slt)	入力	ALUctrl	3

 


# プログラムカウンタ周りの設計


プログラムカウンタ(PC): 次に実行する命令の番地を記憶

命令を実行するたびに PC を更新

 - 分岐命令以外: 次の命令  $PC \leftarrow PC + 4$
- 分岐命令の場合:
  - 分岐条件成立時:  $PC \leftarrow$  分岐先命令の番地
  - 分岐条件非成立時: 次の命令  $PC \leftarrow PC + 4$




# 算術論理演算命令用データパスの設計(1)

 


命令	op	rs	rt	rd	shamt	funct
add \$O, \$Δ, \$□	000000	\$Δ	\$□	\$O	00000	100000
sub \$O, \$Δ, \$□	000000	\$Δ	\$□	\$O	00000	100010
slt \$O, \$Δ, \$□	000000	\$Δ	\$□	\$O	00000	101010
and \$O, \$Δ, \$□	000000	\$Δ	\$□	\$O	00000	100100
or \$O, \$Δ, \$□	000000	\$Δ	\$□	\$O	00000	100101

# 算術論理演算命令用データパスの設計(2)

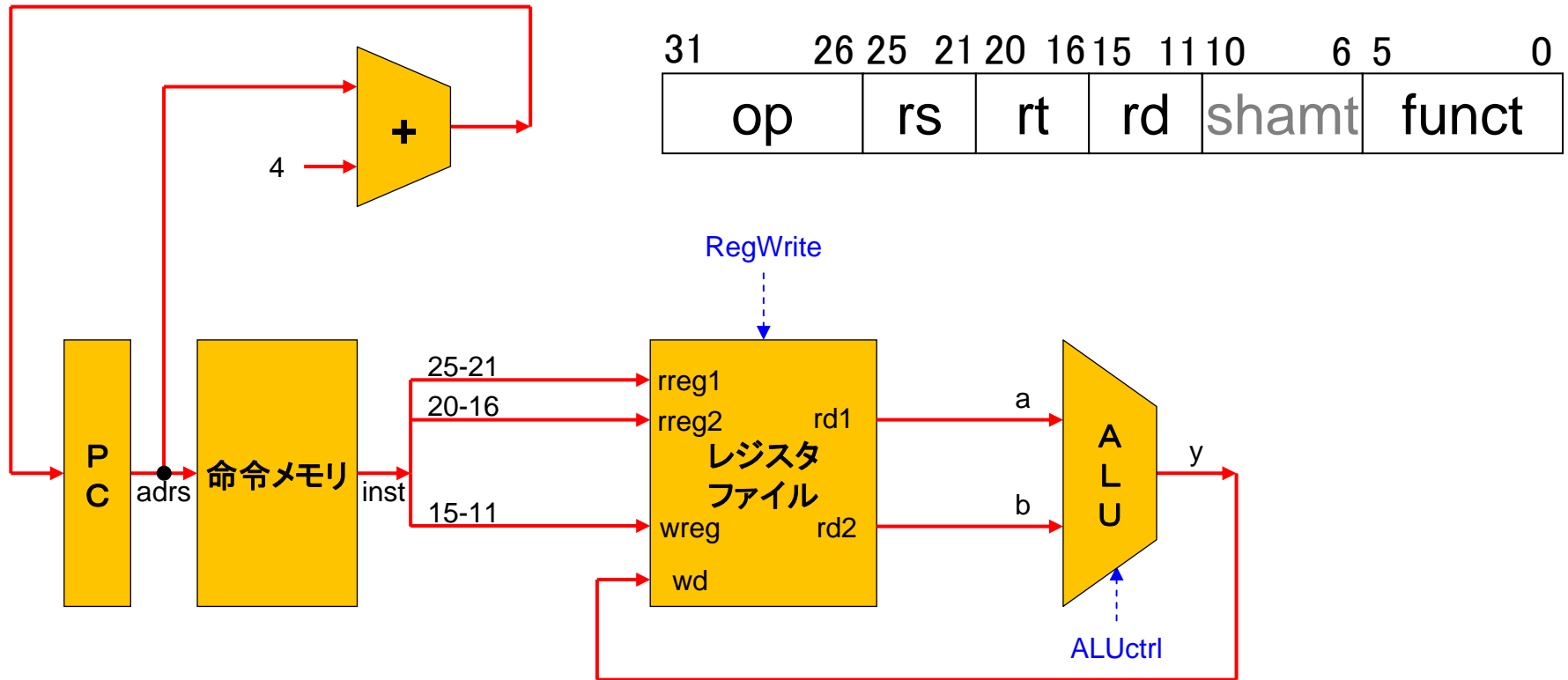

命令区分	命令の内容	例	意味
算術論理演算	add, sub, and, or, slt	add \$s1, \$s2, \$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$


# lw/sw命令用データパスの設計(1)

 

命令	op	rs	rt	address/immediate
lw \$O, n(\$Δ)	100011	\$Δ	\$O	n
sw \$O, n(\$Δ)	101011	\$Δ	\$O	n




# lw/sw命令用データパスの設計(2)

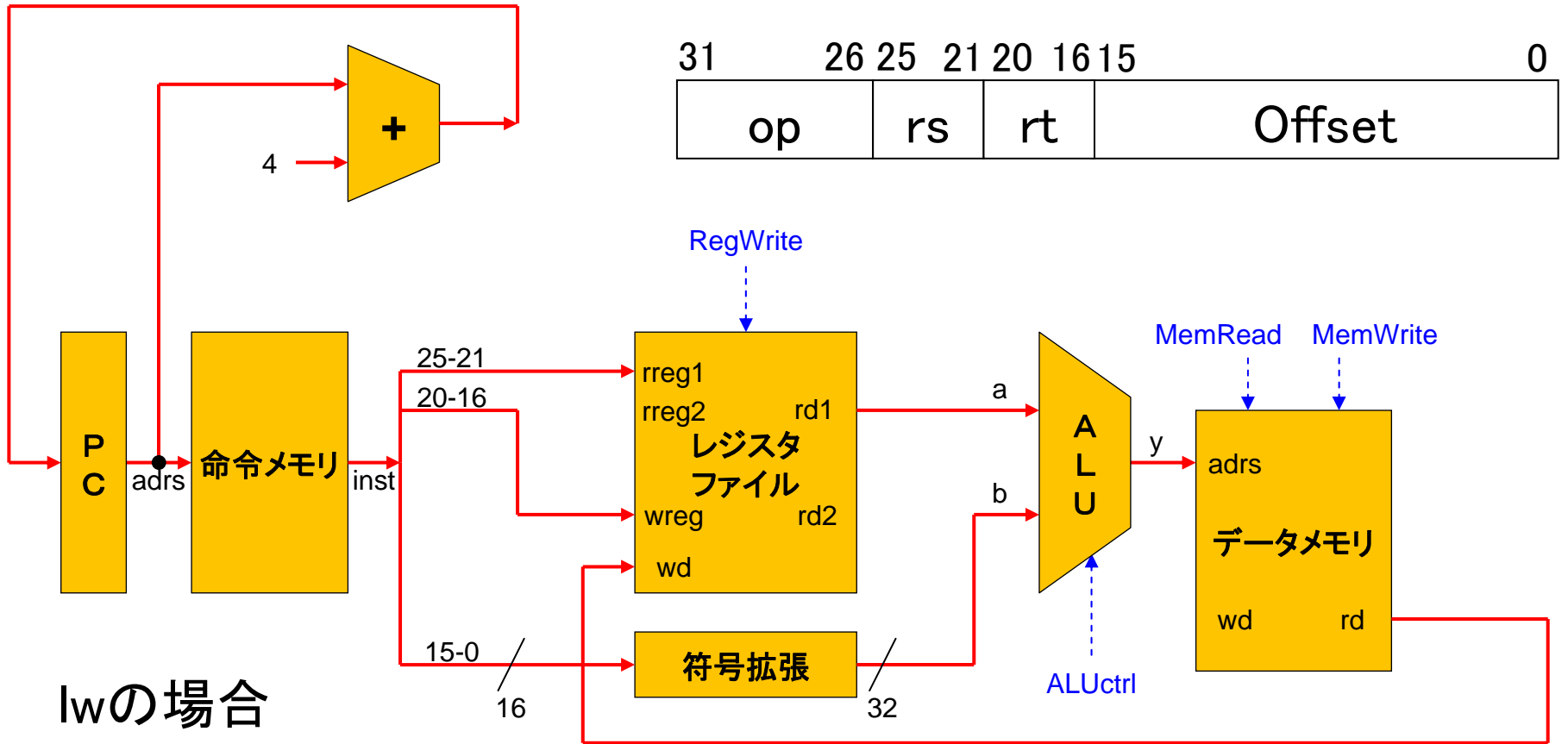

lwの場合

命令区分	命令の内容	例	意味
データ転送	ロードワード	<code>lw \$s1, 100(\$s2)</code>	<code>\$s1</code> に, メモリの <code>[\$s2+100]</code> 番地のワードデータを读込み

# lw/sw命令用データパスの設計(3)

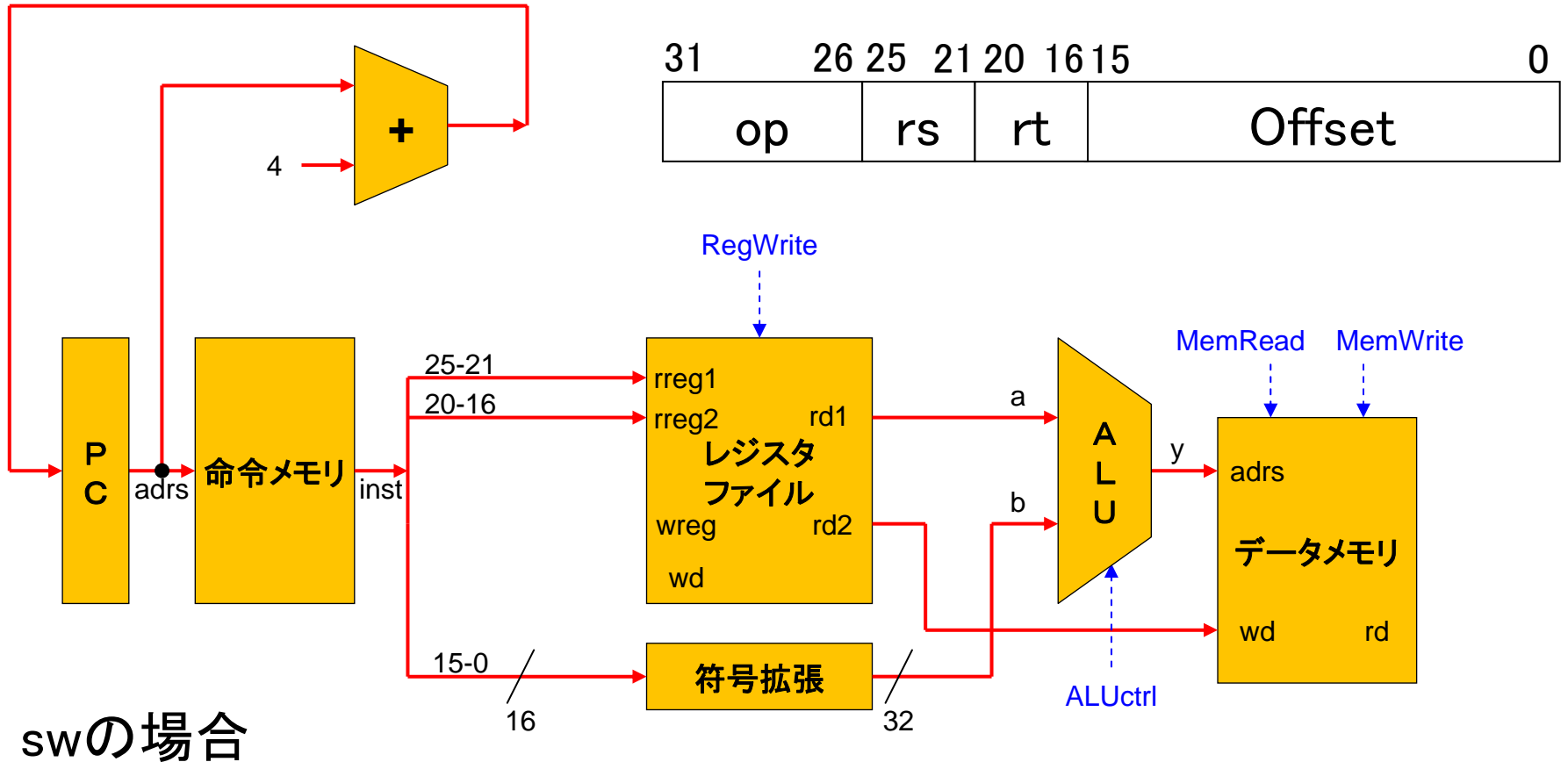


swの場合



命令区分	命令の内容	例	意味
データ転送	ストアワード	<code>sw \$s1, 100(\$s2)</code>	メモリの[ <code>\$s2+100</code> ]番地に, <code>\$s1</code> のワードデータを書込み

# beq 命令用データパスの設計(1)

PC相対アドレッシング: beq, bne 命令の分岐先番地




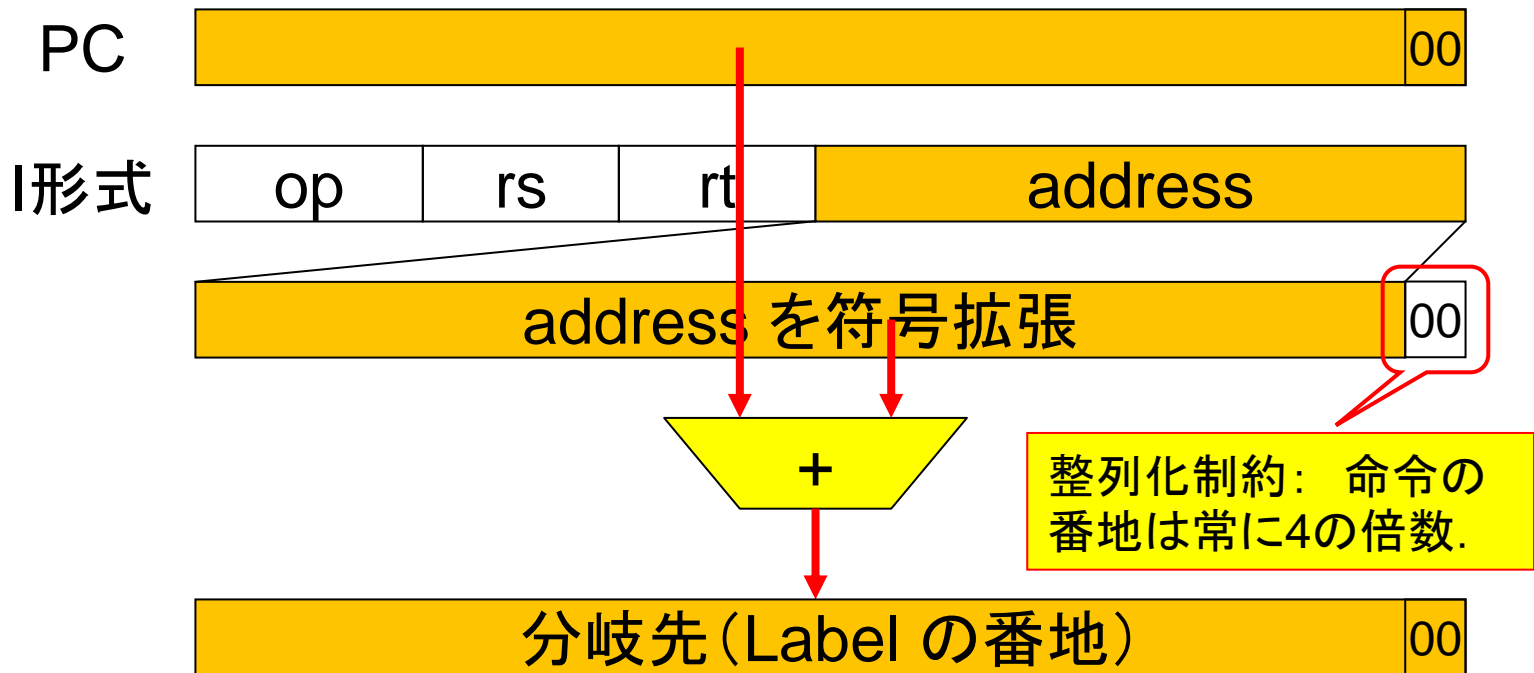


# beq 命令用データパスの設計(2)

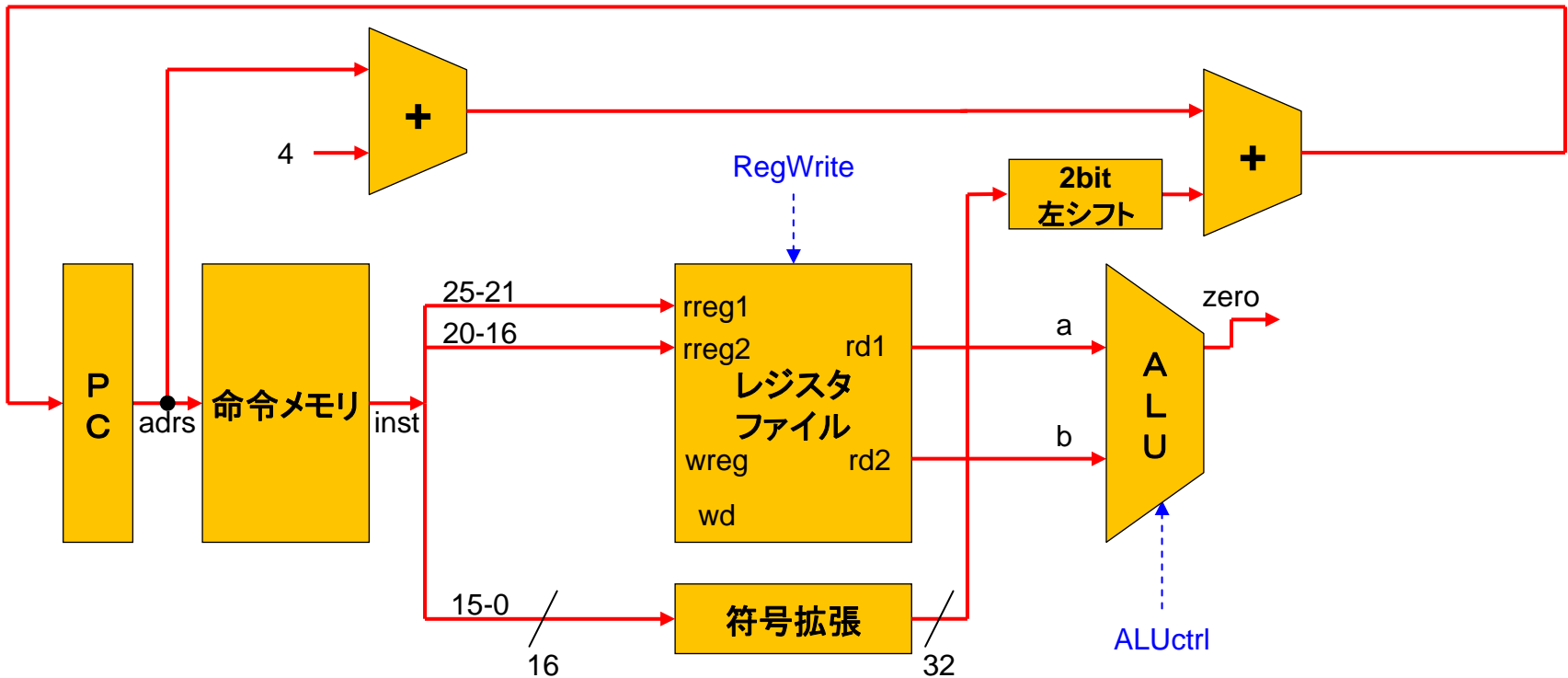 

命令区分	命令の内容	例	意味
分岐	条件付	beq \$s1, \$s2, L	もし、\$s1==\$s2ならラベルLへ分岐

# 各命令用のデータパス

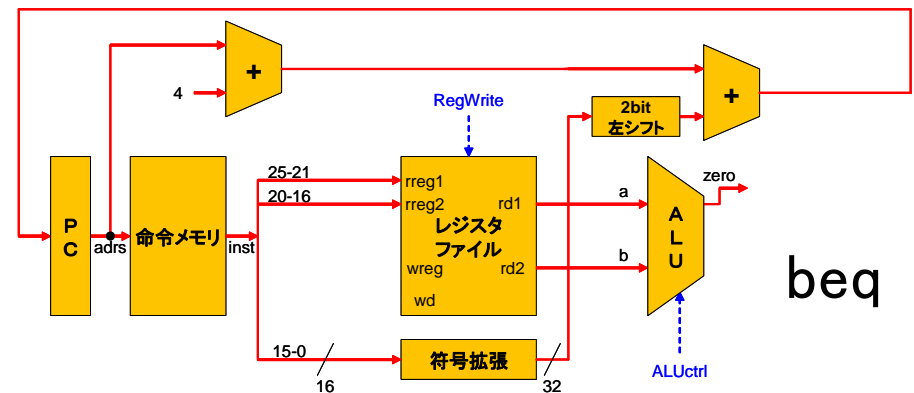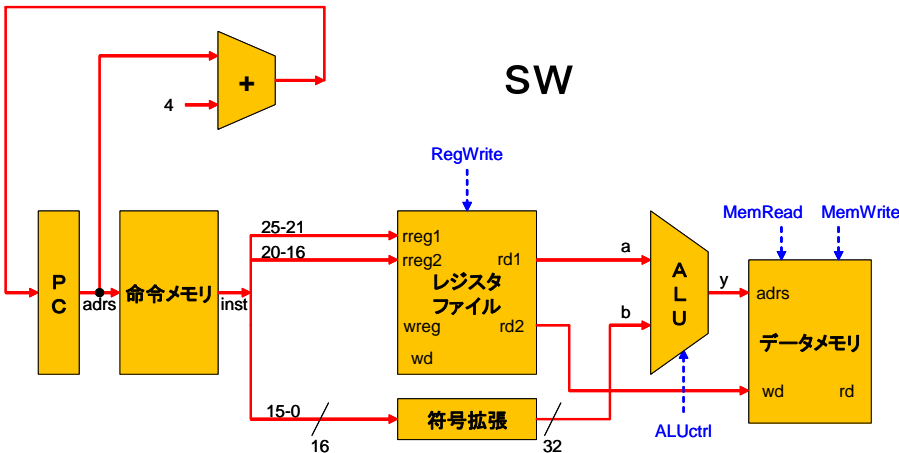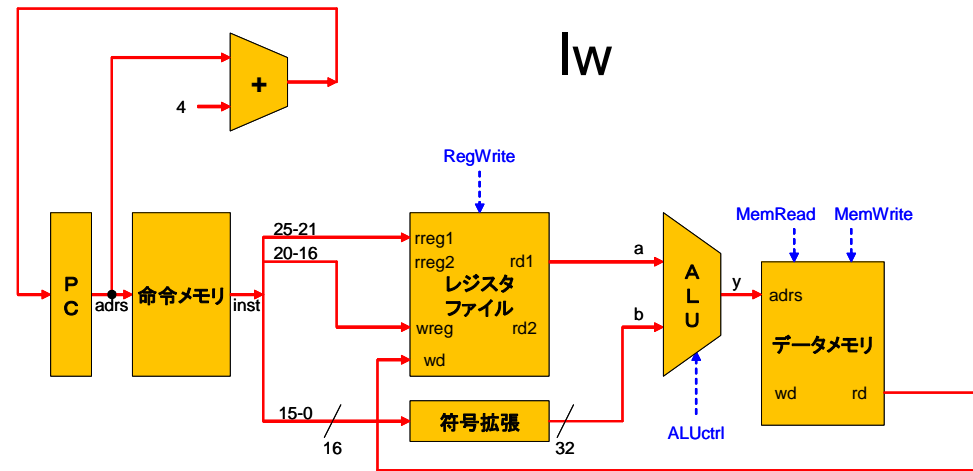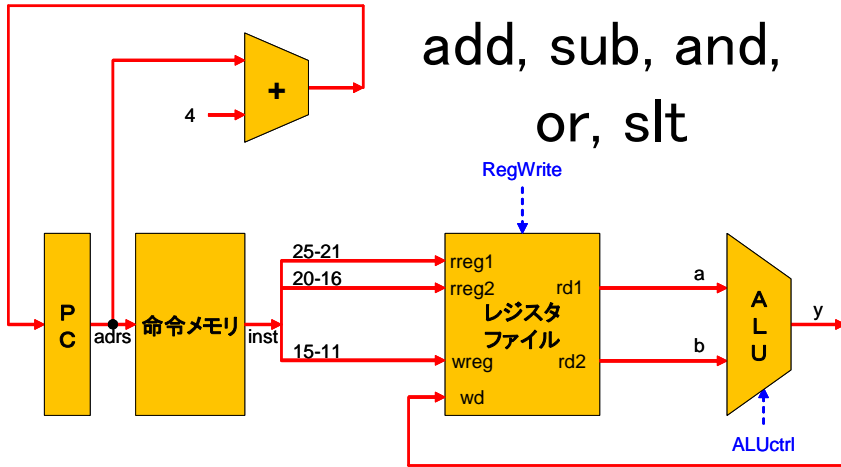

# データパスの統合

